



Resistor



Source

Resistors in series:

$$R_{eq} = \sum_{i=1}^k R_i = R_1 + R_2 + \dots + R_k$$

$$v_s = i_s R_{eq}$$

Resistors in parallel:

Special case (2 resistors)

$$\frac{1}{R_{eq}} = \sum_{i=1}^k \frac{1}{R_i} = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_k} \right)$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$G_{eq} = \sum_{i=1}^k G_i = (G_1 + G_2 + \dots + G_k)$$

Voltage-divider circuit (Series)

$$v_1 = i R_1 = v_s \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\text{and } v_2 = i R_2 =$$

$$v_s \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Current-divider circuit: (Parallel)

$$i_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} i_s$$

$$\text{and } i_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} i_s$$

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y = c_1 \\ a_2 x + b_2 y = c_2 \end{cases} \quad \text{Determinant: } \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix} = c_1 b_2 - c_2 b_1$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix} = a_1 c_2 - a_2 c_1$$

$$x = \frac{\Delta_1}{\Delta}, \quad y = \frac{\Delta_2}{\Delta}$$

Ex:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 2 \end{vmatrix} = 2(2 \cdot 2 - 1(-4)) \cdot (1 \cdot 2 - 1 \cdot 1) +$$