

# Analog Electronics

## QUIZ #4.1

$$(a) (i) f_{P2} = \frac{1}{2\pi(C_s/g_m)} = f_L \Leftrightarrow C_s = \frac{g_m}{2\pi f_L} = \frac{10^{-3}}{2\pi \times 200}$$

$$C_s = 8 \times 10^{-7} (F) = 0.8 \mu F$$

$$(ii) f_{P1} = 20 \text{ Hz} \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi C_{c1}(R_G + R_{sig})} = 20$$



$$\Leftrightarrow R_G + R_{sig} = \frac{1}{40\pi \times 2.7 \times 10^{-9}} \approx 2.947 \text{ M}\Omega$$

$$\Leftrightarrow R_G = 2.947 \text{ M}\Omega - 50 \text{ k}\Omega \approx 2.9 \text{ M}\Omega$$

$$f_{P3} = 20 \text{ Hz} \Leftrightarrow \frac{1}{2\pi C_{c2}(R_D + R_L)} = 20$$

$$\Leftrightarrow C_{c2} = \frac{1}{40\pi (2 \times 10^4)} \approx 0.4 \mu F$$

(iii) Use  $\pi$ -model

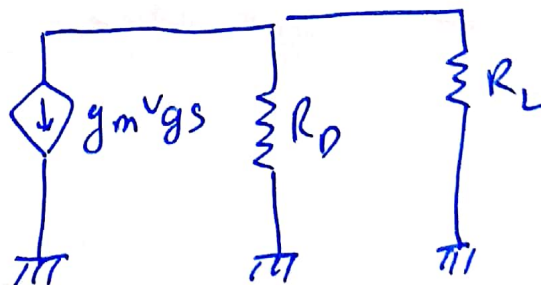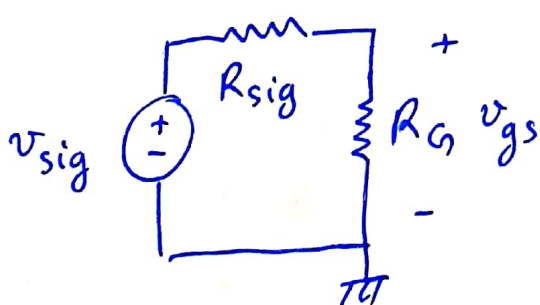

$$v_o = -g_m v_{gs} R_D \parallel R_L = -g_m \frac{R_G}{R_{sig} + R_G} R_D \parallel R_L$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_{sig}} \approx -g_m R_D \parallel R_L = -10^{-3} \times 5 \times 10^3 = -5$$

(b)

$$g_m = \frac{I_c}{V_T} = \frac{1 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0.04 \text{ (A/V)}$$

$$r_\pi = \frac{25 \text{ mV}}{I_B} = \frac{25}{0.01} = 2.5 \text{ k}\Omega$$

$$r_e = \frac{r_\pi}{\beta + 1} \approx 25 \Omega$$

(i) Looking at  $C_E$ :

$$R_E = r_e + \frac{R_B \parallel R_{sig}}{\beta + 1} = 25 + \frac{82 \text{ k} \parallel 2 \text{ k}}{101} \approx 44 \Omega$$

$$\omega_{p2} = \frac{1}{R_E C_E} = 2\pi f_L \times 80\%$$

$$\Rightarrow f_L = \frac{1}{2\pi \times 0.8 \times R_E C_E} \approx 205 \text{ Hz}$$

(ii) Looking at  $C_{c1}$ :

$$R_{c1} = R_B \parallel r_\pi + R_{sig} = 82 \text{ k} \parallel 2.5 \text{ k} + 2 \text{ k} = 4.42 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow \frac{1}{R_{c1} C_{c1}} = \omega_{p1} = 10\% 2\pi f_L$$

$$\Rightarrow C_{c1} = \frac{1}{0.1 R_{c1} 2\pi f_L} \approx 1.75 \text{ nF}$$

Looking at  $C_{c2}$ :


$$R_{c2} = R_L + R_c = 10 \text{ k}\Omega$$

$$\omega_{p3} = \frac{1}{C_{c2} R_{c2}} = 10\% 2\pi f_L$$

$$\Rightarrow C_{c2} = \frac{1}{10^4 \times 0.1 \times 2\pi \times 205} \approx 0.77 \mu F$$

iii) All capacitors short-circuited.

$\pi$ -model:

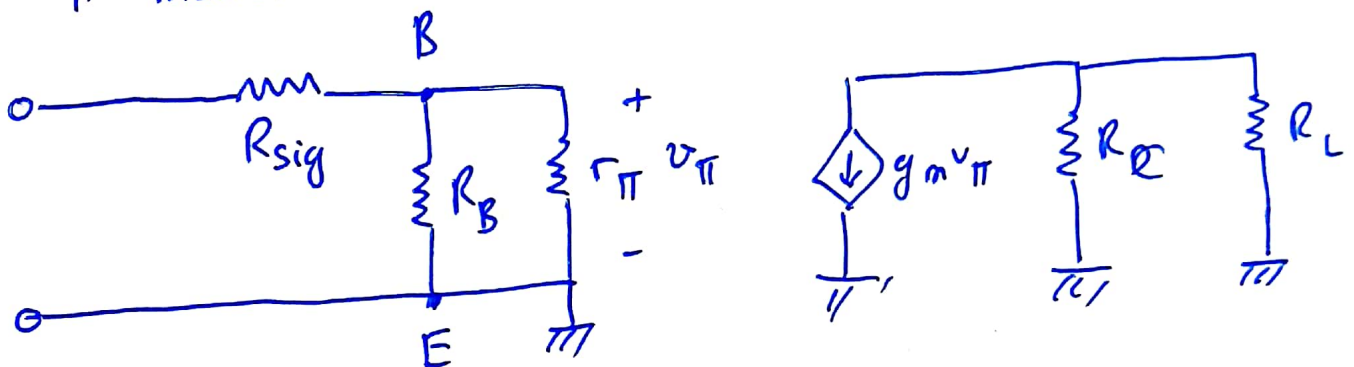

$$v_o = -v_{sig} \frac{R_B // r_{\pi}}{R_B // r_{\pi} + R_{sig}} g_m R_C // R_L$$

$$\Rightarrow A_v = -0.04 \times 2500 \times \frac{2426}{2426 + 2000} \approx -59$$