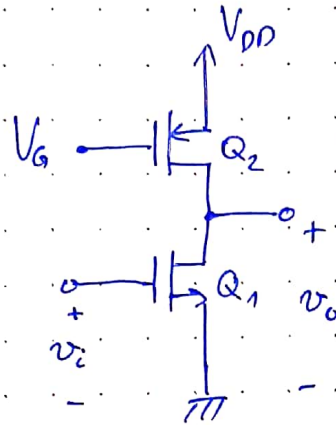


Analog Electronics

Quiz #2

Question 1.



- i) Q_2 functions as a constant current source to bias Q_1
- ii) Q_1 has Common Source configuration
- iii) For Q_2 (PMOS):

$$I_D = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W}{L} (V_{SG_2} - |V_{tp}|)^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 90 \times 22.3 \times (V_{DD} - V_G - |V_{tp}|)^2$$


$$= \frac{1}{2} \times 90 \times 22.3 \times (1.8 - 1 - 0.5)^2$$

$$= 90.32 \text{ (}\mu\text{A)}$$

$$iv) r_{o2} = 500 \text{ k}\Omega = \frac{|V_{A2}|}{I_D} \Leftrightarrow |V_{A2}| = 500 \text{ k}\Omega \times 90.32 \text{ }\mu\text{A} \approx 45.16 \text{ (V)}$$

$$v) g_{m1} = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 90.32 \text{ }\mu\text{A}}{0.3 \text{ V}} \approx 0.6 \text{ mA/V}$$

Question 2.

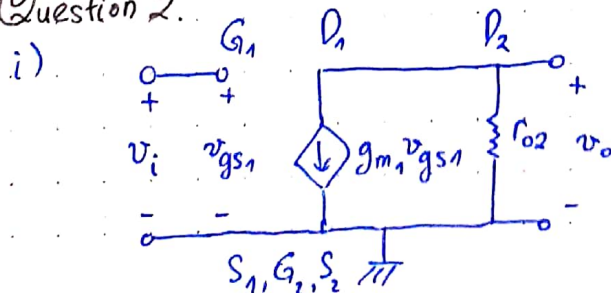

$$ii) v_o = -g_{m1} v_{gs1} r_{o2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{v_o}{v_i} = -g_{m1} r_{o2}$$

$$= -0.6 \times 500 = -300$$

(The question doesn't mention r_{o1})

iii) Output impedance



$$R_o = r_{o2} = 500 \text{ k}\Omega$$

Question 3.


i) Cascode Amplifier circuit.

ii) $r_{o1} = r_{o2} = \frac{V_A}{I_D} = \frac{100 \text{ V}}{0.5 \text{ mA}} = 200 \text{ k}\Omega$

iii) Small-signal equivalent circuit:

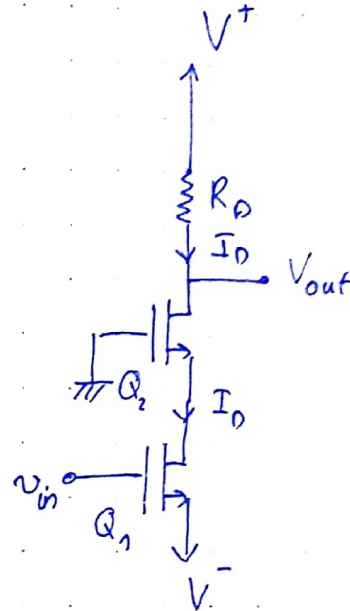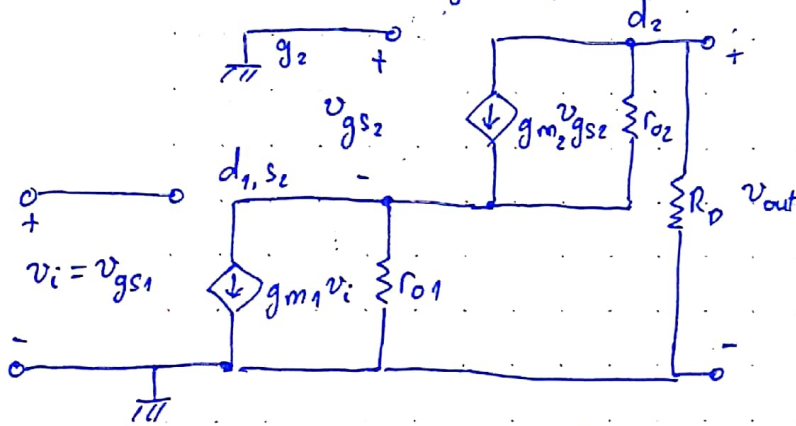

Short d_2 to ground, $i_o = G_m v_i$

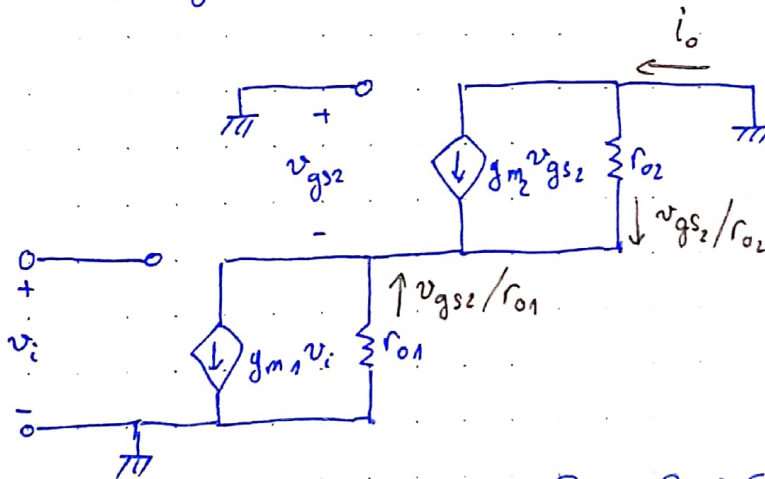

$$g_{m1} = g_{m2} = g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 0.5 \text{ mA}}{V_{GS} - V_t} = 1 \text{ mA/V}$$


$$\bullet \left. \begin{aligned} g_m v_i &= \frac{v_{gs2}}{r_{o1}} + \frac{v_{gs2}}{r_{o2}} + g_m v_{gs2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow g_m v_i \approx g_m v_{gs2}$$

Because $g_m \gg \left(\frac{1}{r_{o1}}, \frac{1}{r_{o2}} \right)$

$$\bullet i_o = g_m v_{gs2} + \frac{v_{gs2}}{r_{o2}} \approx g_m v_{gs2} \approx g_m v_i$$

Therefore, $G_m \approx g_m = 1 \text{ mA/V}$

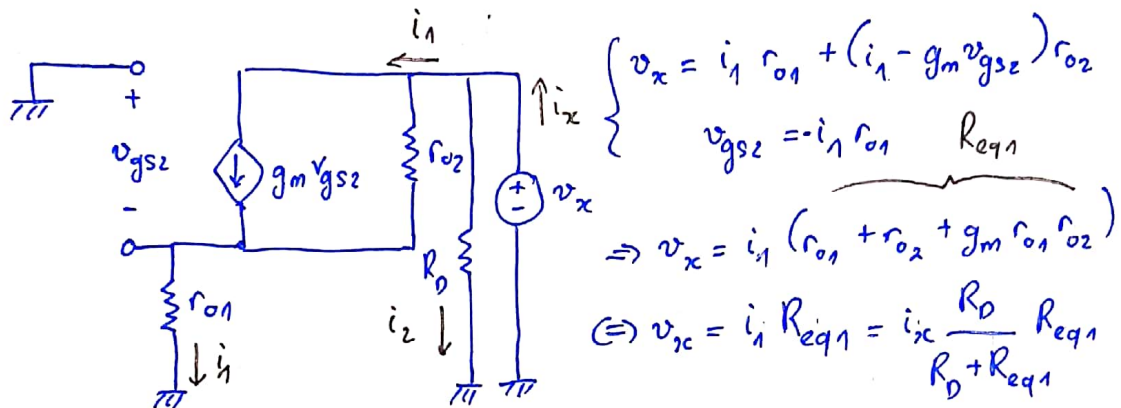• Deactivate active source, connect test source v_x to d_2 to calculate R_o



$$\Rightarrow R_o = \frac{v_x}{i_x} = \frac{R_o R_{eq1}}{R_o + R_{eq1}} = \frac{R_o}{\frac{R_o}{R_{eq1}} + 1} \approx R_o = 4 \text{ (k}\Omega) \quad (\text{Because } R_{eq1} \gg R_o)$$

$$iv) A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{-G_m R_o v_{gs1}}{v_{gs1}} = -G_m R_o = -1 \text{ mA/V} \times 4 \text{ k}\Omega = -4$$


Question 4.

i) If R_o is replaced by an ideal voltage source

$$\Rightarrow \begin{cases} G_m \approx g_m \text{ (not change)} \\ R_o = R_{eq1} \approx g_m r_{o1} r_{o2} = g_m r_o^2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow A_{v_o} = -G_m R_o = -(g_m r_o)^2 \Rightarrow \text{Magnitude of gain increases a lot.}$$

ii)

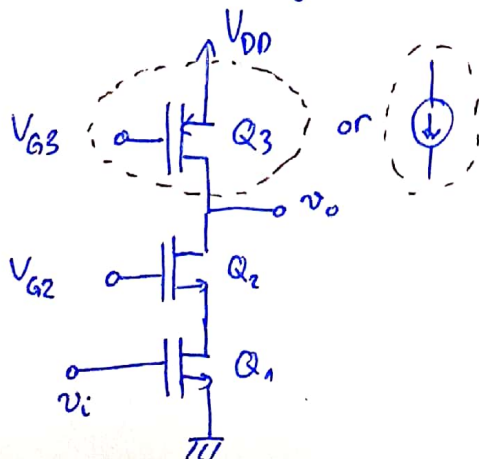

Question 5.



$$i) I_{C2} \approx I_{E2} = I_{C1} \approx I_{E1} = I = 1 \text{ mA}$$

$$r_{\pi 1} = r_{\pi 2} = \frac{V_T}{I_B} = \beta \frac{V_T}{I} = \frac{100 \times 25 \text{ mV}}{1 \text{ mA}} = 2.5 \text{ k}\Omega = r_{\pi}$$

$$ii) r_{o1} = r_{o2} = \frac{V_A}{I_C} = \frac{V_A}{I} = \frac{50 \text{ V}}{1 \text{ mA}} = 50 \text{ k}\Omega = r_o$$

$$iii) g_{m1} = g_{m2} = g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1 \text{ mA}}{25 \text{ mV}} = 0.04 \text{ A/V}$$

iv) Small-signal equivalent circuit:

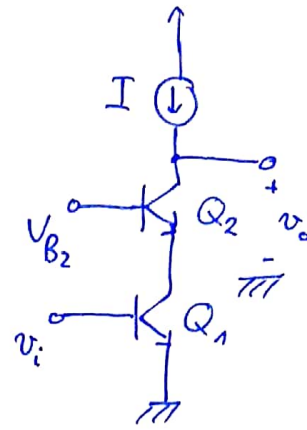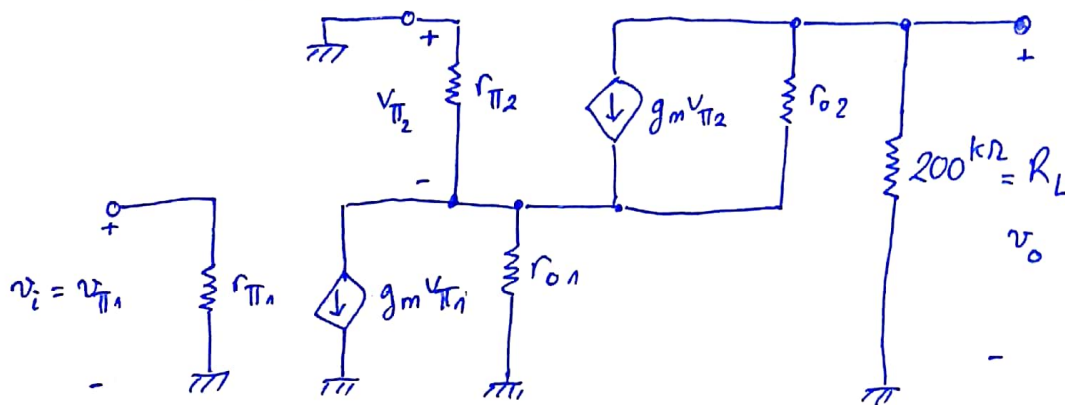

Shortening c_2 to GND to calculate G_m of equi. circuit: Based on the slide,

$$G_m \approx g_{m1} = g_m = 0.04 \text{ A/V}$$

Connect a test source v_x to the circuit (with R_L)

$$\Rightarrow R_o \approx \left[(g_{m2} r_{o2}) (r_{o1} \parallel r_{\pi 2}) \right] \parallel R_L$$


$$= \left[(0.04 \times 50^k) (50^k \parallel 2.5^k) \right] \parallel (200^k)$$

$$\approx 192 \text{ k}\Omega$$

$$A_v = -G_m R_o = -0.04 \times 192^k = -7680$$

Question 6.

a)

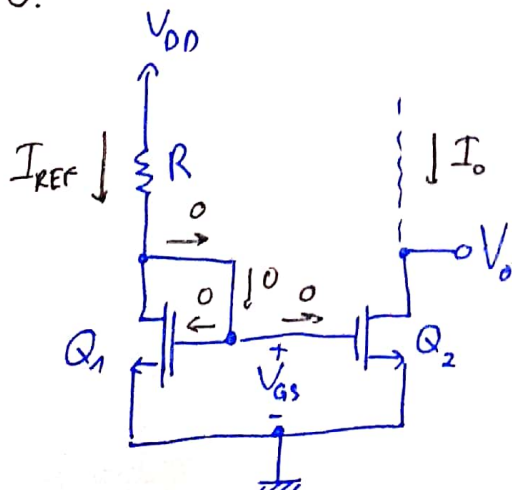

$$i) R = \frac{V_{DD} - V_{DS1}}{I_{REF}} = \frac{V_{DD} - V_{GS}}{I_{REF}} = \frac{3.3 - 1.2}{120 \text{ nA}} = 17.5 \text{ k}\Omega$$


$$ii) I_{D1} = \frac{1}{2} k_n' \left(\frac{W}{L} \right)_1 (V_{GS} - V_{t1})^2$$

$$\Rightarrow 120 \text{ nA} = \frac{1}{2} \times 200 \text{ nA} \left(\frac{W}{L} \right)_1 (1.2 - 0.8)^2$$

$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L} \right)_1 = 7.5$$

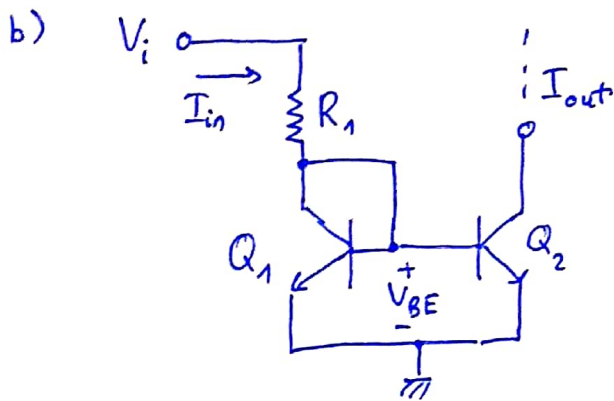Question 6 (cont)

$$\text{iii) } \frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{(W/L)_2}{(W/L)_1} \Rightarrow \frac{100}{120} = \frac{(W/L)_2}{7.5} \Rightarrow (W/L)_2 = 6.25$$



$$\text{i) } I_{IN} = \frac{V_i - V_{BE}}{R_1} \Rightarrow R_1 = \frac{5V - 0.7V}{2mA} = 2.15k\Omega$$

$$\text{ii) } \frac{I_o}{I_{REF}} = \frac{1}{1 + \frac{2}{\beta}} \Rightarrow I_o \approx I_{REF} = I_{in} = 2mA$$