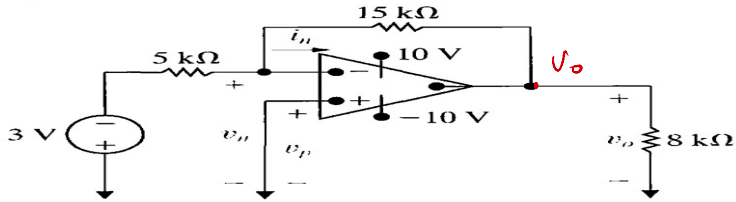




d) Calculate  $v_o$ .


Figure P5.1



$$\frac{3}{5k} - \frac{v_o}{15k} = 0 \Rightarrow v_o = 9V$$

$$10 \leq \frac{v_{in}}{5k} - \frac{9}{15k} \leq -10$$

figure p5.0

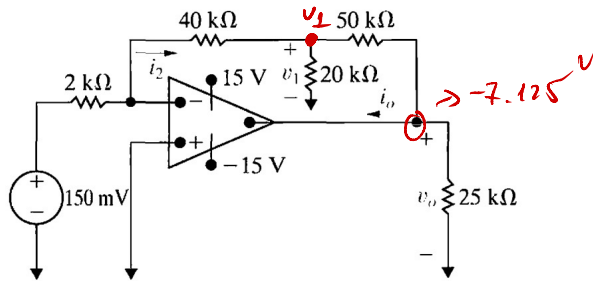


$$\frac{-0.15}{2000} + \frac{0 - v_1}{20000} = 0$$

$$\Rightarrow v_1 = -1.5V$$


$$\frac{v_1}{40k} + \frac{v_1}{20k} + \frac{v_1 - v_o}{50k} = 0$$

$$\Rightarrow v_o = -7.125V$$

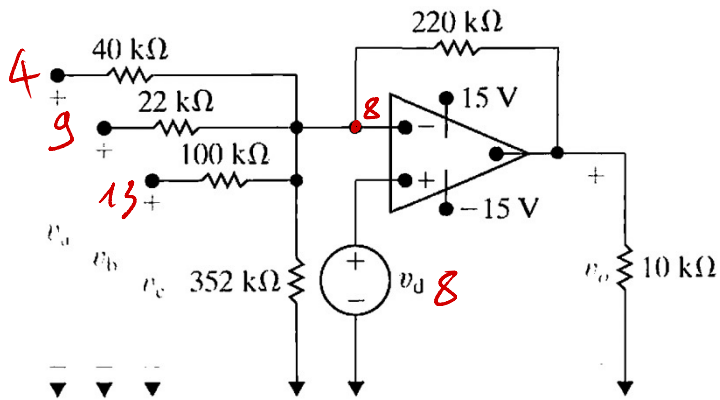

$$\frac{8-4}{40k} + \frac{8-9}{22k} + \frac{8-13}{100k} + \frac{8-0}{352k} + \frac{8-v_o}{220k} = 0$$


$$\Rightarrow V_o = 14 \text{ V}$$

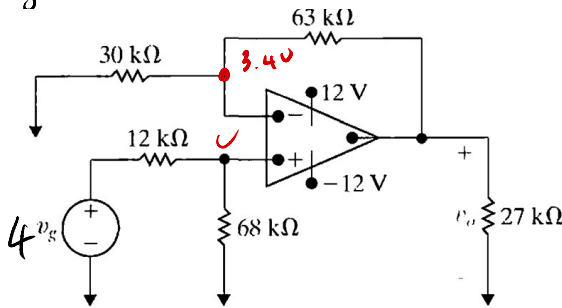

$$\frac{V-4}{12k} + \frac{V}{68k} = 0 \Rightarrow V = 3.4 \text{ V}$$

$$\frac{3.4}{30k} + \frac{3.4 - v_o}{63k} = 0$$


$$\Rightarrow V_o = 10.54$$

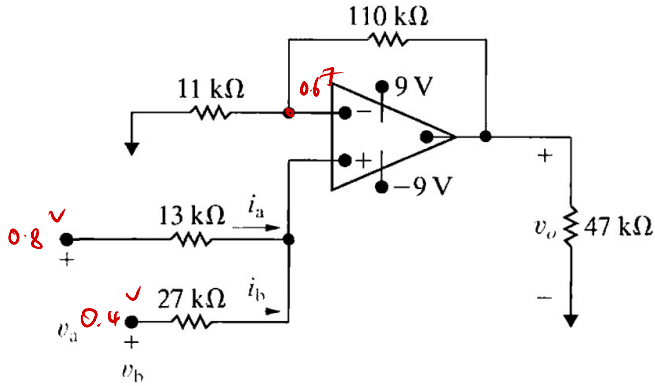

$$\frac{V - 0.8}{13k} + \frac{V - 0.4}{27k} = 0 \Rightarrow V = 0.67V$$

$$\frac{V}{11k} + \frac{V - V_o}{110k} = 0 \Rightarrow V_o = 7.37V$$

Figure P5.28

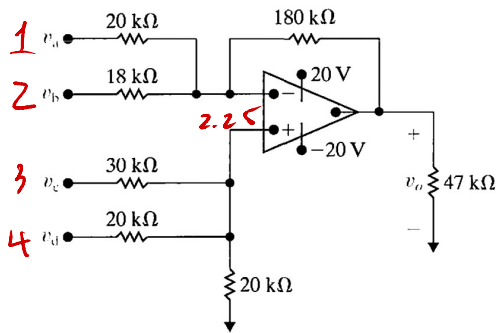





$$\frac{V - 3}{30k} + \frac{V - 4}{20k} + \frac{V}{20k} = 0 \Rightarrow V = 2.25V$$

$$\frac{2.25 - 1}{20k} + \frac{2.25 - 2}{18k} + \frac{2.25 - V_o}{180k} = 0$$

$$\Rightarrow V_o = 16$$




$$-V_{ic} \leq V_o \leq V_{ic}$$

$$\Rightarrow V_o = 9$$

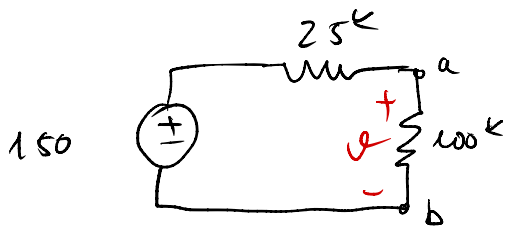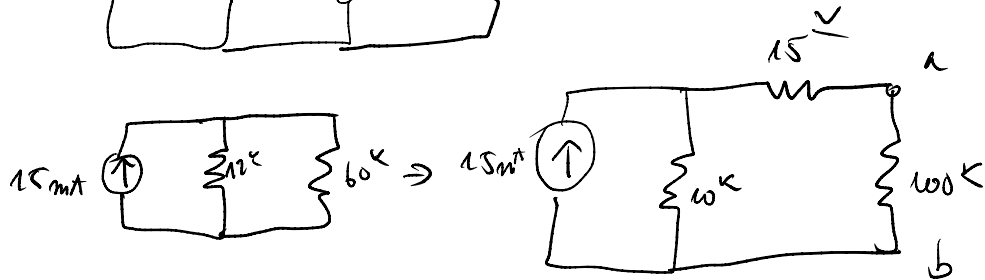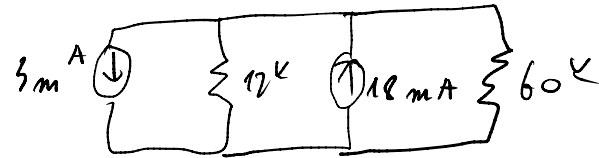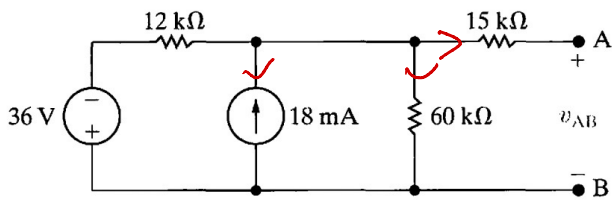


$$V_{ab} = 150 \frac{100k}{100k + 120k} = 120V$$

$$= V_{th}$$

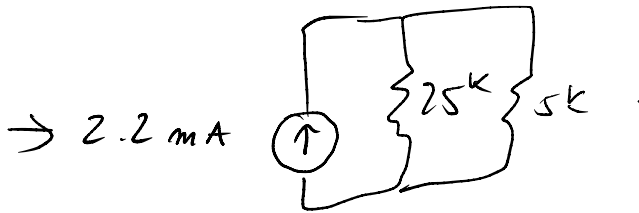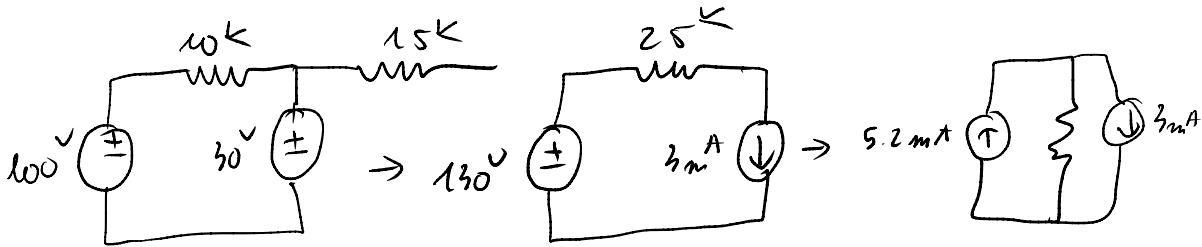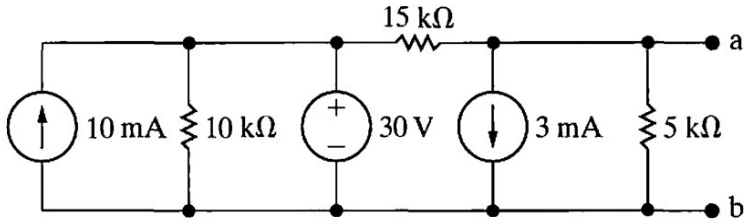

$$\Rightarrow i_{ab} = 2.2 \times 10^{-3} \times \frac{25k}{25k + 5k} = 1.83 \text{ mA}$$
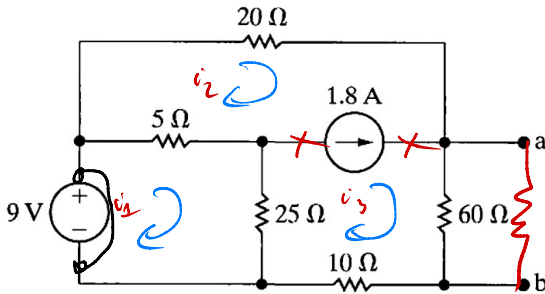
$$V_{ab} = 5k \times i_{ab} = 9.167 \text{ (V)}$$




$$\text{loop 1: } -9 + 5(i_1 - i_2) + 25(i_1 - i_3) = 0$$

$$\text{loop (1)(2): } 20i_2 + 5(i_2 - i_1) + 25(i_3 - i_1) + 10i_3 + 60i_3 = 0$$

$$i_1 - i_2 = 1.8$$
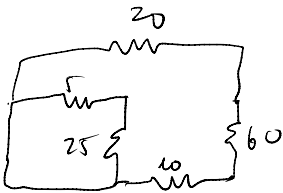
$$\rightarrow \begin{cases} i_1 = 0.5 \\ i_2 = -1.5 \\ i_3 = 0.5 \end{cases} \rightarrow V_{th} = 0.5 \times 60 = 30 \text{ V}$$



$$60 \parallel (20 + 10) = \frac{60 \times 30}{60 + 30} = 20 \Omega$$