

Final: Chap 6  $\rightarrow$  Chap 15

5 questions: 120 mins

Design a <sup>an</sup> asynchronous counter that have  $M=8$ , and have up/down control button. Show step-by-step.

$$M=8 \Rightarrow 2^n = 8 \Rightarrow n=3.$$

So, we use 3 - FF j-k. Count from  $0 \rightarrow 7$

$M=0$ ,  $Q$  is considered to the CLK


$M=1$ ,  $\bar{Q}$  is considered to the CLK

M	Q	$\bar{Q}$	$\sim$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

M \ Q	0	1
0 0	0	0
0 1	1	1
1 1	0	1
1 0	0	1

$$Y = M \oplus Q$$

$$\bar{M} Q + M \bar{Q} =$$

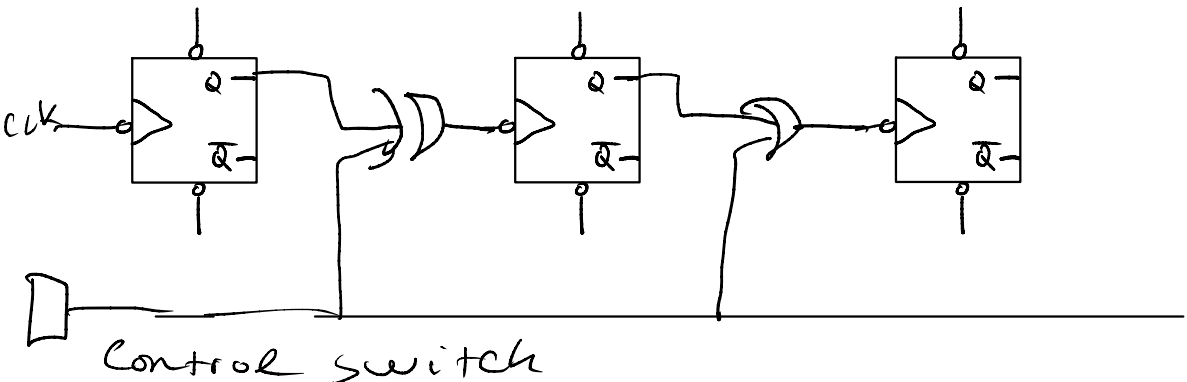

2/ Synchronous,  $M=16$  count up

1 1

Present state	Next - State	$J_1, k_1$	$J_2, k_2$	$J_3, k_3$	$J_4, k_4$
$Q_3, Q_2, Q_1, Q_0$	$Q_3^+, Q_2^+, Q_1^+, Q_0^+$				
0 0 0 0	0 0 0 1	0 x	0 x	0 x	1 x
0 0 0 1	0 0 1 0	0 x	0 x	1 x	<del>x 1</del>
0 0 1 0	0 0 1 1	0 x	0 x	x 0	1 x
0 0 1 1	0 1 0 0	0 x	1 x	x 1	x 1
0 1 0 0	0 1 0 1	0 x	x 0	0 x	1 x
0 1 0 1	0 1 1 0	0 x	x 0	1 x	x 1
0 1 1 0	0 1 1 1	0 x	x 0	x 0	1 x
0 1 1 1	1 0 0 0	1 x	x 1	x 1	x 1
1 0 0 0	1 0 0 1	x 0	0 x	0 x	1 x
1 0 0 1	1 0 1 0	x 0	0 x	1 x	x 1
1 0 1 0	1 0 1 1	x 0	0 x	x 0	1 x
1 0 1 1	1 1 0 0	x 0	1 x	x 1	x 1
1 1 0 0	1 1 0 1	x 0	x 0	0 x	1 x
1 1 0 1	1 1 1 0	x 0	x 0	1 x	x 1
1 1 1 0	1 1 1 1	x 0	x 0	x 0	1 x
1 1 1 1	0 0 0 0	x 1	x 1	x 1	x 1

$Q_1, Q_0$	00	01	11	10
$Q_3, Q_2$				
0 0	0	0	<u>0</u>	0
0 1	0	0	<b>1</b>	0
1 1	x	x	<b>x</b>	x
1 0	x	x	x	x

$$J_1 = Q_0$$

$$k_1 = Q_0$$

$Q_1, Q_0$	00	01	11	10
$Q_3, Q_2$				
0 0	x	x	x	x
0 1	x	x	<b>x</b>	x
1 1	0	0	<b>1</b>	0
1 0	0	0	0	0