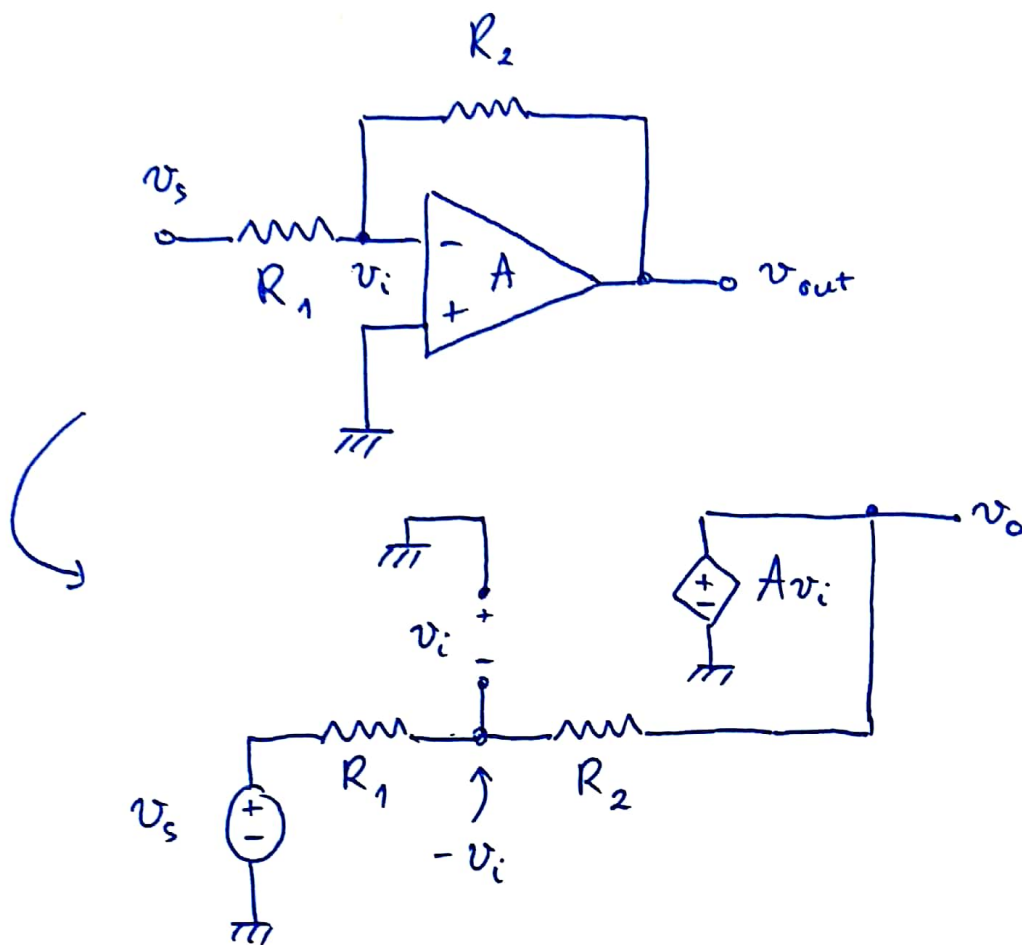


Analog Electronics

QUIZ # 5

1



Superposition :

$$-v_i = v_s \frac{R_2}{R_1 + R_2} + v_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$-\frac{v_o}{A} = v_s \frac{R_2}{R_1 + R_2} + v_o \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$v_o \left(-\frac{1}{A} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right) = v_s \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\Rightarrow A_f = \frac{v_o}{v_s} = \frac{-R_2}{R_1 + R_2} \times \frac{1}{\left[\frac{1}{A} + \frac{R_1}{R_1 + R_2} \right]}$$

$$A_f = -R_2 \frac{1}{\frac{R_1 + R_2}{A} + R_1} = \frac{-R_2 A}{R_1 + R_2 + R_1 A}$$

$$A_f = -\frac{A}{\frac{R_1}{R_2} + 1 + A \frac{R_1}{R_2}}, \quad \frac{R_1 A}{R_2} \gg \frac{R_1}{R_2}$$

$$\Rightarrow A_f \approx \frac{-A}{1 + A \frac{R_1}{R_2}} = \frac{-A}{1 + (-A) \left(-\frac{R_1}{R_2}\right)} = \frac{A'}{1 + A' \beta}$$

$$\Rightarrow \boxed{\beta = -\frac{R_1}{R_2}}$$


$$b) A_f \approx \frac{1}{\beta} = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$c) A'_f = \frac{-0.8 \times 10^4}{1 + 0.8 \times 10^4 \left(\frac{1}{20}\right)} \approx -19.95$$

$$A_f = \frac{-10000}{1 + 10000 \left(\frac{1}{20}\right)} = -19.96$$

$$\text{It increases } \left(\frac{-19.95 + 19.96}{-19.96} \right) \times 100\% = -0.05\%$$

2

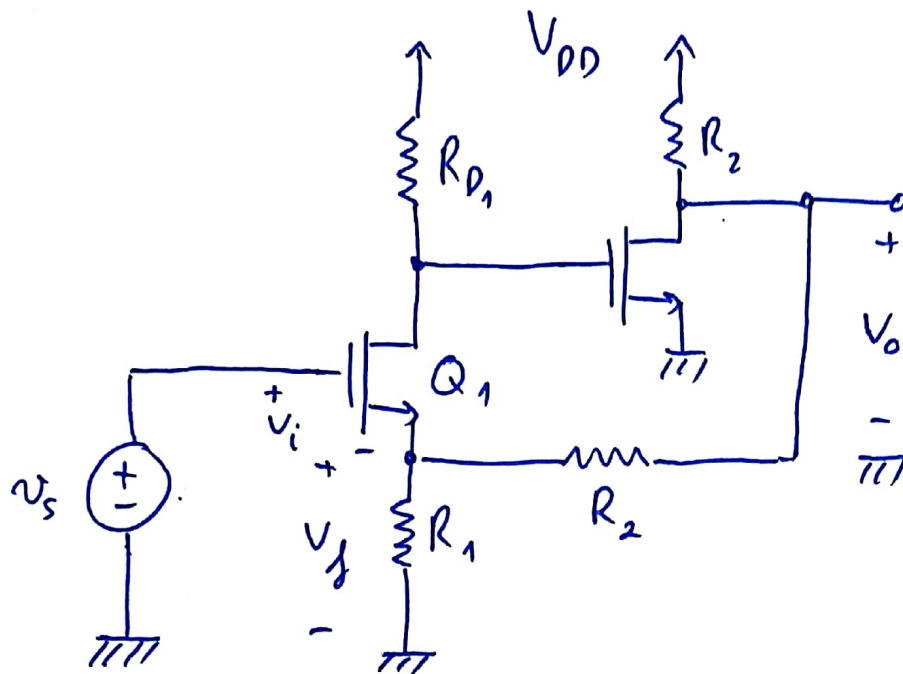

a) Series - shunt topology

$$b) v_f = v_o \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow \beta = \frac{v_f}{v_o} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{A_f} = 0.05$$

$$\text{If } R_1 = 2 \text{ k}\Omega \Rightarrow \frac{2}{2 + R_2} = \frac{1}{20} \Rightarrow R_2 = 38 \text{ k}\Omega$$

$$c) V_{D1} \uparrow \Rightarrow V_{GS2} \uparrow \Rightarrow I_{D2} \uparrow \Rightarrow V_{D2} \downarrow \Rightarrow V_{S1} \downarrow$$

$$\Rightarrow V_{GS1} \uparrow \Rightarrow I_{D1} \uparrow \Rightarrow V_{D1} \downarrow$$