


Date: 12/3/20

Nguyen Bang Dang Huy

Analog Electronics

Homework #1

Problem 1.

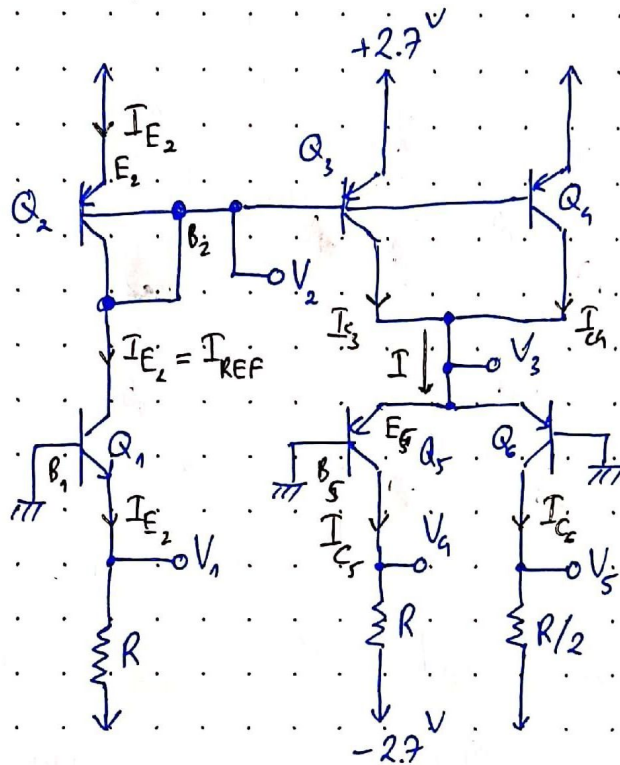

$$V_{E_2 B_2} = 0.7V \Rightarrow V_2 = +2.7V - V_{E_2 B_2} = 2V$$

$$V_1 = 0V - V_{B_1 E_1} = -0.7V$$

$$I_{REF} = I_{E_2} = \frac{V_1 - (-2.7V)}{50k\Omega} = 0.04mA$$

Due to the characteristic of the current mirror circuit, $I_{C3} = I_{C4} = I_{C5} = I_{C6} = I_{REF}$

$$I = I_{C3} + I_{C4} = 0.08mA$$

$$V_3 = 0V + V_{E_5 B_5} = 0.7V$$


$$V_4 = -2.7V + I_{C5} R = -2.7V + 0.04mA \times 50k\Omega = -0.9V$$

$$V_5 = -2.7V + I_{C6} R/2 = -2.7V + 0.04mA \times 25k\Omega = -1.9V$$

Date: 12/3/20

Nguyen Bang Dang Huy

Problem 2.

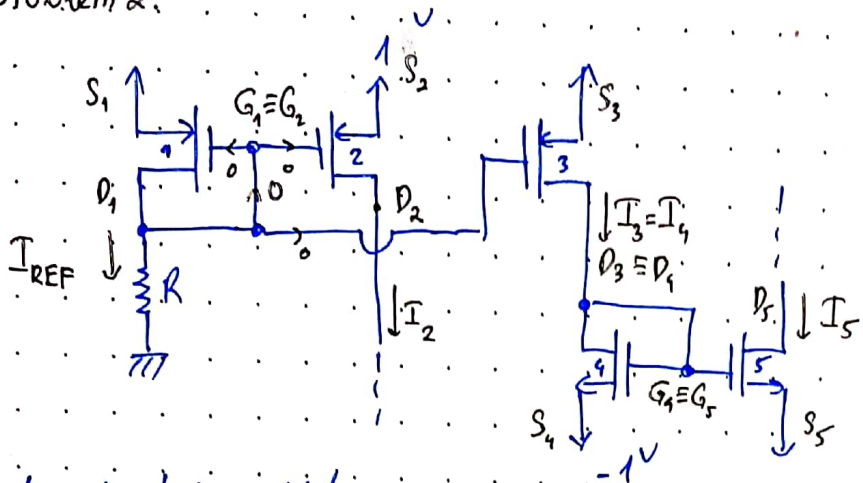

- Assume that all transistors are in saturation

a) $V'_{An} = |V'_{Ap}| = 5 \text{ V}/\mu\text{m} \Rightarrow V_{An} = V_{Ap} = V'_{An} \times L = 5 \times 0.5 = 2.5 \text{ V}$

$$V_{D_2, \max} = 0.8V \Rightarrow V_{S_2} - V_{D_2, \max} = V_{SD_2, \min} = 1 - 0.8 = 0.2V$$

• Q_2 is PMOS $\Rightarrow V_{SD2, \min} = |V_{OV2}| = 0.2V$

$$\Leftrightarrow V_{SG2} - |V_{tp}| = 0.2V \Leftrightarrow V_{SG2} = 0.2 + 0.5 = 0.7V = V_{SG1}$$

$$\bullet I_{D1} = I_{REF} = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \frac{W_1}{L_1} (V_{SG1} - |V_{tp}|)^2 (1 + |\lambda| V_{SD1})$$

$$\Rightarrow 20^{NA} = \frac{1}{2} \cdot 100 \frac{W_1}{L_1} V_{ov1}^2 \left(1 + \frac{1}{|V_1|} V_{SG1}\right)$$

$$20^{VA} = \frac{1}{2} \cdot 100 \cdot \frac{W_1}{0.5} \cdot 0.2^2 \left(1 + \frac{1}{2.5} \cdot 0.7\right)$$

$\Rightarrow W_1 \approx 3.9 \text{ Nm}$

$$\bullet I_{D2} = \frac{1}{2} k_p' \frac{W_2}{L_2} (V_{SG2} - |V_{tp}|)^2 (1 + \lambda) V_{SD2}$$

$$\Rightarrow \frac{I_{D2}}{I_{REF}} = \frac{W_2}{W_1} \frac{1 + \gamma/V_{SD2}}{1 + \gamma/V_{SD1}} \Leftrightarrow 5 = \frac{W_2}{3.9} \frac{1 + 0.4 \times 0.2}{1 + 0.4 \times 0.7} \Leftrightarrow W_2 \approx 23.1 \mu m$$

- $V_{DSmin} = -0.8V \Leftrightarrow V_{DS,min} = -0.8V - (-1)V = 0.2V = V_{OV5}$ (NMOS)
 $\Leftrightarrow V_{GS} - V_{tn} = V_{OV5} = 0.2V$

Date: 12/3/20

Nguyen Bang Dang Huy

$$\Rightarrow V_{GS5} = 0.2^V + 0.5^V = 0.7^V = V_{GS4} = V_{DS4}$$

$$V_{D4} = -1 + V_{DS4} = -0.3^V = V_{D3} \Rightarrow V_{SD3} = 1 - (-0.3) = 1.3^V$$

$$\bullet Q_3 \text{ is PMOS} \Rightarrow \frac{I_{D3}}{I_{REF}} = \frac{W_3}{W_1} \frac{1 + |\lambda| V_{SD3}}{1 + |\lambda| V_{SG1}} \Leftrightarrow \frac{40}{20} = \frac{W_3}{W_1} \frac{1 + 0.4 \times 1.3}{1 + 0.4 \times 0.7}$$

$$\Leftrightarrow W_3 \approx 6.6 \mu m$$

$\bullet Q_4$ is NMOS

$$\Rightarrow I_4 = \frac{1}{2} k_n' V_{OV4}^2 (1 + \lambda V_{DS4}) \frac{W_4}{L_4}$$

$$\Leftrightarrow 40 = \frac{1}{2} 400 \frac{W_4}{0.5} 0.2^2 (1 + 0.4 \times 0.7)$$

$$\Leftrightarrow W_4 \approx 2 \mu m$$

$\bullet Q_5$ is NMOS

$$\Rightarrow \frac{I_5}{I_4} = \frac{W_5}{W_4} \frac{1 + |\lambda| V_{DS5}}{1 + |\lambda| V_{GS4}} \Leftrightarrow 2 = \frac{W_5}{2} \frac{1 + 0.4 \times 0.2}{1 + 0.4 \times 0.7} \Leftrightarrow W_5 \approx 9.7 \mu m$$

$$\bullet V_{SG1} = 0.7^V \Rightarrow V_{D1} = V_{G1} = 1 - 0.7^V = 0.3^V$$

$$R = \frac{V_{D1} - 0}{I_{REF}} = \frac{0.3^V}{20 \mu A} = 15 k\Omega$$


$$b) r_{O2} = \frac{V_A}{I_{D2}} = \frac{2.5^V}{100 \mu A} = 25 k\Omega$$

$$r_{O5} = \frac{V_A}{I_{D5}} = \frac{2.5^V}{80 \mu A} = 31.25 k\Omega$$


Date: 12/3/20

Nguyen Bang Dang Huy

Problem 3.

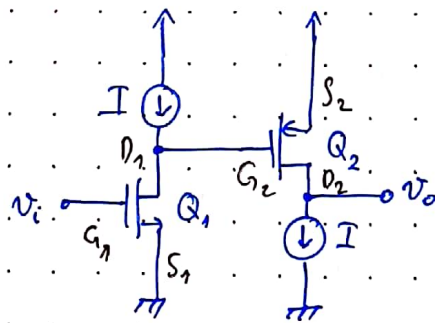

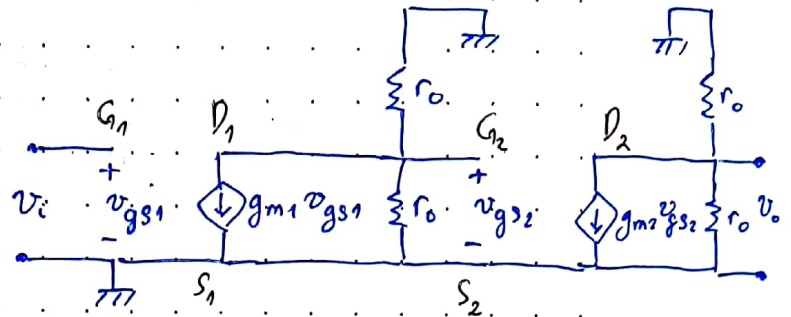a). Small-signal equivalent circuit,
($r_{o1} = r_{o2} = r_o$ because $I_{D1} = I_{D2} = I$)



We have

$$\begin{cases} v_{gs2} = -g_{m1} v_{gs1} \frac{r_o}{2} \\ v_o = -g_{m2} v_{gs2} \frac{r_o}{2} = g_{m1} g_{m2} v_i \frac{r_o^2}{4} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \frac{v_o}{v_i} = g_{m1} g_{m2} \frac{r_o^2}{4} = A_{vo} \quad (*)$$

b) $V_{ov1} = |V_{ov2}| = |V_{ov}| \Rightarrow g_{m1} = g_{m2} = g_m = \frac{2I_D}{|V_{ov}|} = \frac{2I}{|V_{ov}|} \quad (1)$


$$r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{V_A}{I} \quad (2)$$

(1)(2) to (*) $\Rightarrow A_{vo} = \frac{4I^2}{V_{ov}^2} \frac{V_A^2}{4I^2} = \frac{V_A^2}{V_{ov}^2}$

$|V_A| = 4V$ and $A_{vo} = 500 V/V$

$$\Rightarrow |V_{ov}| \approx 0.18V$$

Problem 4.

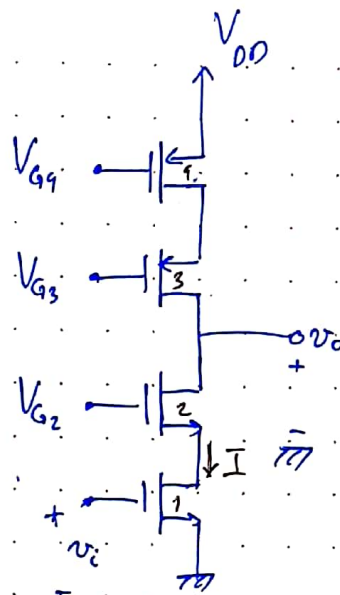

$$\bullet A_v = -g_m R_o \Leftrightarrow -300 = -1.5 R_o \Leftrightarrow R_o = 200 \text{ k}\Omega$$

$$\bullet \text{ We have: } R_o = [g_{m2} r_{o2} r_{o4}] \parallel [g_{m3} r_{o3} r_{o4}]$$

$$\bullet \text{ Since } r_{o2} = r_{o1} = r_{o3} = r_{o4} = r_o = \frac{|V_A|}{I}$$

$$g_{m2} = g_{m3} = g_{m1} = g_m = \frac{2I}{|V_{ov}|}$$

$$\Rightarrow R_o = \frac{g_m r_o^2}{2} \Leftrightarrow 200 \text{ k}\Omega = \frac{1}{2} \times 1.5 \text{ mA/V} \times r_o^2 \Leftrightarrow r_o \approx 16.3 \text{ k}\Omega$$

$$\bullet \text{ And: } I = \frac{g_m |V_{ov}|}{2} = \frac{1.5 \times 0.5}{2} = 0.375 \text{ mA}$$

$$r_o = \frac{|V_A|}{I} \Leftrightarrow |V_A| L = r_o I \Leftrightarrow 5L = 16.3 \times 0.375$$

$$\Leftrightarrow L \approx 1.22 \text{ }\mu\text{m}$$

• Q_1 and Q_2 are NMOS

$$I = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_1 V_{ov}^2 \Leftrightarrow 0.375 = \frac{1}{2} \times 500 \left(\frac{W}{L}\right)_1 0.5^2$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_1 = 6 = \left(\frac{W}{L}\right)_2$$

• Q_3 and Q_4 are PMOS

$$\Rightarrow I = \frac{1}{2} \mu_p C_{ox} \left(\frac{W}{L}\right)_3 V_{ov}^2 \Rightarrow 0.375 = \frac{1}{2} \times 200 \times 0.5^2 \left(\frac{W}{L}\right)_3$$

$$\Rightarrow \left(\frac{W}{L}\right)_3 = 15 = \left(\frac{W}{L}\right)_4$$