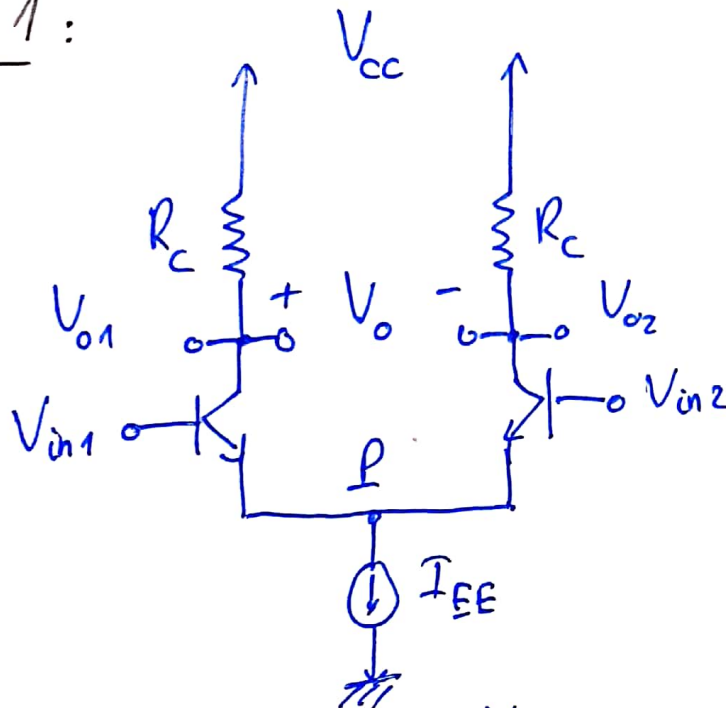


Analog Electronics

QUIZ # 3.1,2

Problem 1:



a) i) $V_P = V_{in1} - 0.7 = 2.3 \text{ V}$

ii) $V_{O1} = V_{O2} \approx V_{CC} - \frac{I_{EE}}{2} R_C = 10 - 1 \times 4 = 6 \text{ V}$

$V_{out} = V_{O1} - V_{O2} = 0$

iii) Input signal is common mode.

b) i) $V_P = V_{in2} - 0.7 = 3 - 0.7 = 2.3 \text{ V} \text{ (} Q_1 \text{ off)}$


ii) $V_{O1} = V_{CC} = 10 \text{ V}$

$V_{O2} = V_{CC} - I_C R_C \approx V_{CC} - I_{EE} R_C = 10 - 2 \times 2 = 6 \text{ V}$

$V_{out} = V_{O1} - V_{O2} = 4 \text{ V}$

iii) $V_P = V_{in2} - 0.7 = 2.3 \text{ V}$

Problem 2:

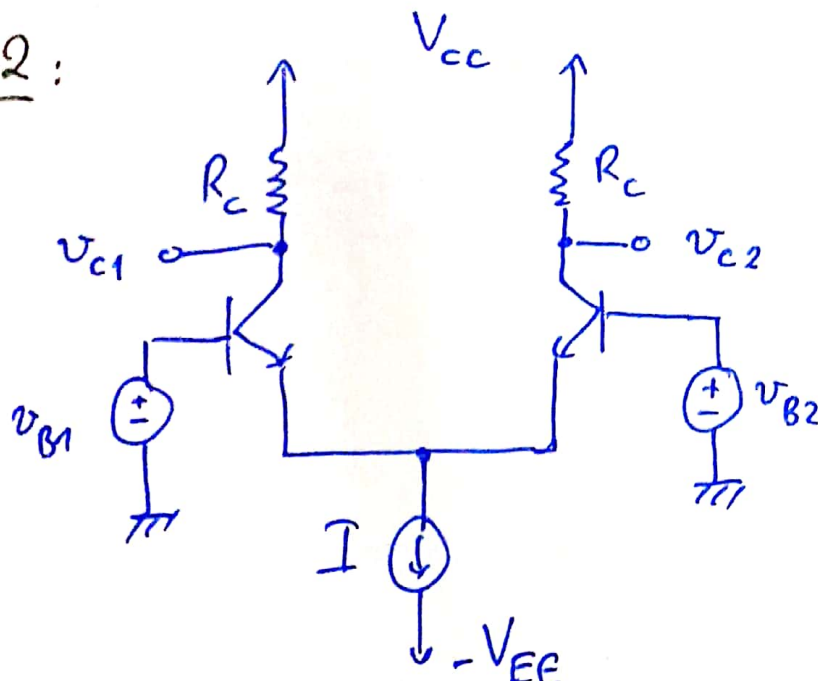

a) i) $A_d = \frac{v_{c2} - v_{c1}}{v_{ab}} = \frac{2R_C}{r_e} \rightarrow$ Total resistance in collector
 $r_e \rightarrow$ Total resistance in emitter

$$r_e = \frac{V_T}{I_E} = \frac{V_T}{0.5I} = \frac{25\text{mV}}{0.5\text{mA}} = 50\Omega$$

$$\Rightarrow A_d = \frac{0.99 \times 2\text{k}}{50} \approx 40$$

ii) $R_{ab} = (\beta + 1) \frac{50}{2} = 100 \times 2 \times 50 = 10000\Omega$

iii) $A_c = 0$ because two half-circuits match. $\Rightarrow \text{CMRR} = \infty$
 $(v_{c1} = v_{c2})$

b) i) $A_d = \frac{v_{c2} - v_{c1}}{v_{ab}} = \frac{2R_C}{r_e} \approx 40$

ii) $\frac{v_{ab}}{v_{cd}} = \frac{R_{ab}}{R_{ab} + 2R_{sig}} = \frac{10000}{10000 + 2 \times 200} \approx 0.96$

iii) $A_v = \frac{v_{c2} - v_{c1}}{v_{cd}} = A_d \times \frac{v_{ab}}{v_{cd}} = 40 \times 0.96 = 38.4$

iv) $A_c = 0$ because 2 half-circuits match. $\Rightarrow \text{CMRR} = \infty$
 $(v_{c1} = v_{c2})$

$$e) \quad i) \quad A_d = \frac{v_{c2} - v_{c1}}{v_{ab}} = \frac{\alpha R_c}{r_e + R_E} = \frac{0.99 \times 2^k}{50 + 50} \approx 20$$

$$ii) \quad \frac{v_{ab}}{v_{cd}} = \frac{R_{ab}}{R_{ab} + 2R_{sig}} = \frac{200^k}{200^k + 2 \times 200} \approx 0.98$$

$$\text{with } R_{ab} = 2(\beta + 1)(r_e + R_E) = 20000^\Omega$$

$$iii) \quad A_v = A_d \frac{v_{ab}}{v_{cd}} = 20 \times 0.98 = 19.6$$

$$iv) \quad A_c = 0 \Rightarrow CMRR = \infty$$

$$d) \quad i) \quad A_d = \frac{v_{c2} - v_{c1}}{v_{cd}} = \frac{\alpha R_c}{r_e} = \frac{0.99 \times 4^k}{50} \approx 80$$

$$ii) \quad |A_c| = \frac{R_c}{2R_{EE}} \times \frac{\Delta R_c}{R_c} = \frac{4^k}{2 \times 100^k} \cdot 0.2 = 4 \times 10^{-3}$$

$$iii) \quad CMRR = 20 \lg \left| \frac{A_d}{A_c} \right| \approx 86 \text{ dB}$$