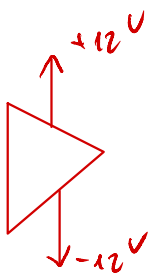


$$V_o = A(V^+ - V^-)$$

$$V^+ = V^-$$




Power Supply

$$y = ax$$

function

Saturation

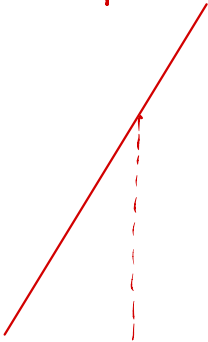

1

r


2 Constraints :

$$* V^- = V_1 = V_n = V^+ = V_2 = V_p$$

$$* i_p = i_2 = i^+ = 0$$

$$i_n = i_1 + i^- = 0$$

Feedback

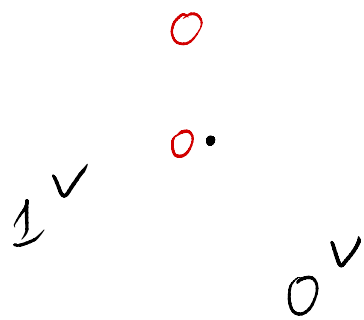

| Ground

The range V_D that avoids amplifier saturation

$$-10 \leq v_o \leq 10$$

$$\text{Voltage gain} = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{-R_2}{R_1}$$


-

,


Feedback

0V

0V

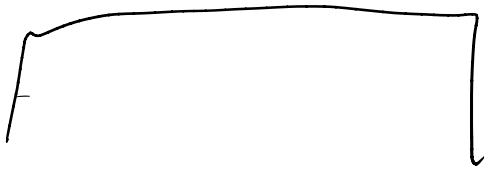
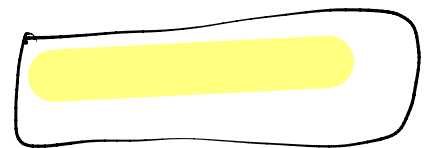
$$\text{KCL: } -I_s + I_f = 0$$
$$\Rightarrow -I_s + \left(-\frac{v_o}{R_f}\right) = 0$$



(Sensor)

0.1

0.25

= avoid



$$b) -10^V \leq -\left(\frac{250^k}{50^k} v_a + \frac{250^k}{25^k} 0.25\right) \leq 15^V$$

