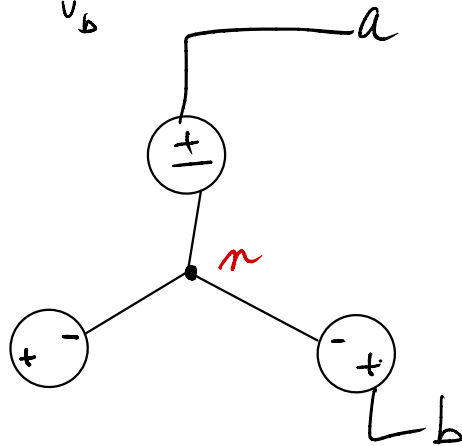



$$V_a = V_m \angle 0^\circ$$

$$V_b = V_m \angle -120^\circ$$


$$V_c = V_m \angle +120^\circ$$



Y-configuration

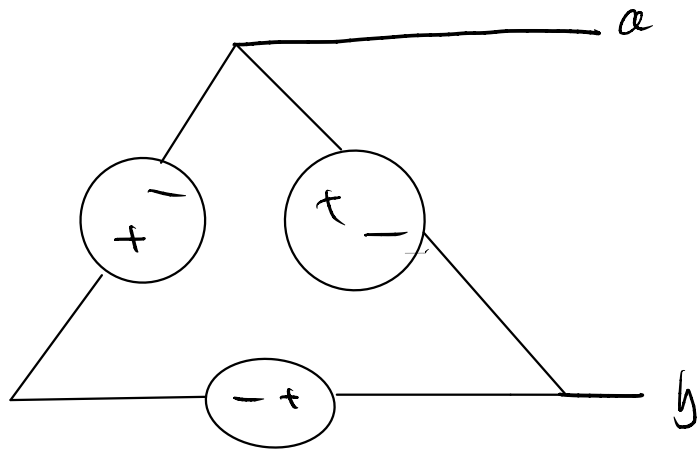

Δ Configuration

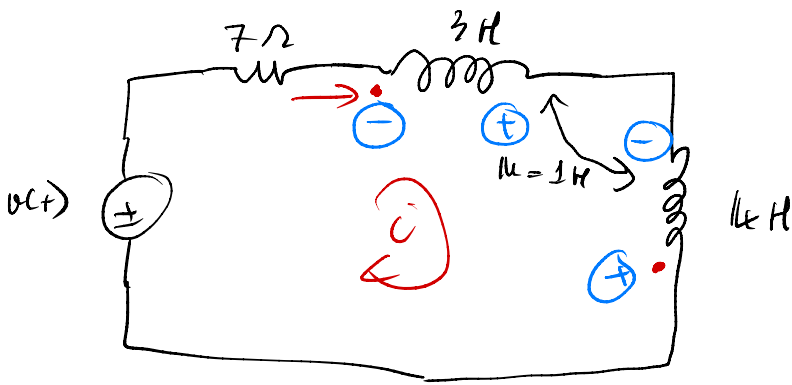


a) KVL: in time domain

$$v(t) + 7i + 3 \frac{di}{dt} + 4 \frac{di}{dt} - 1 \cdot \frac{di}{dt} - 1 \frac{di}{dt} = 0$$

b) $i = 10 \angle 0$, KVL in phasor form:

$$10 \angle 0 + 7i + j5I + j4I - jI - jI = 0$$

$$c) -10 + 7I + j5I = 0$$

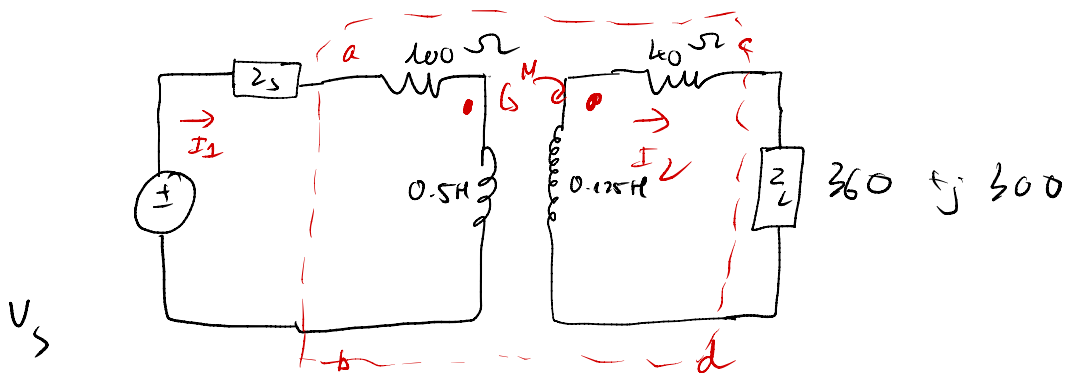

$$Z_L = 360 + 0.25 + 800j = 360 + j200$$

$$= 800, \quad M = 0.4 \sqrt{0.5 \times 0.125} = 0.1$$

$$\omega M = 80$$

$$Z_{22} = j100 + 40 + 360 + j200$$

$$= 400 + j300$$

$$Z_r = \frac{(\omega M)^2}{|Z_{22}|^2} \cdot Z_{22}^*$$

$$= 10.24 - j7.68 \text{ (}\Omega\text{)}$$

$$b) I_1 = ?$$

$$I_1 = \frac{V}{Z_{11} + Z_R} = \frac{245.20}{100 + j400 + 184 + Z_R}$$

$$= 0.5 \angle -53.13^\circ$$

$$I_2 = \left(\frac{j\omega M}{Z_{22}} \right) I_1 = \left(\frac{j80}{500 \angle 36.87^\circ} \right) I_1$$

$$\Rightarrow I_2 = 0.08 \angle 0^\circ \text{ (A)}$$

