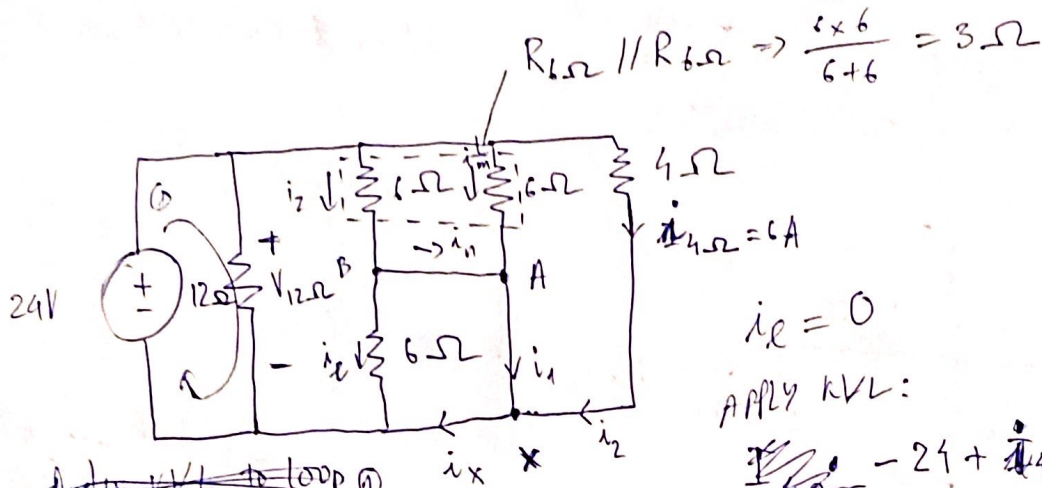


①



~~Apply KVL to loop ①~~

~~$-24 + V_{12\Omega} = 0$~~

~~$\Rightarrow I_{12\Omega} = 2A \quad V_{12\Omega} = 24V$~~

~~Apply KCL at node x:~~

~~$-i_1 = i_2 + i_x$~~

~~$\Rightarrow i_x = -\frac{U_1}{R_1} - \frac{U_2}{R_2} =$~~

$i_x = 0$

APPLY KVL:

~~$-24 + I_{4\Omega} 4 = 0$~~

~~$\Rightarrow I_{4\Omega} = 6A = i_2$~~

$-24 + i_2 6 + i_x 6 = 0$

$\Rightarrow i_2 = 4A$

$-24 + i_m 6 = 0 \Rightarrow i_m = 4A$

APPLY KCL

Node B:  $i_2 = i_x + i_n$

$\Rightarrow 4 = 0 + i_n$



$\Rightarrow i_n = 4A$

Node A:  $i_1 = i_n + i_m$

$= 4 + 4 = 8A$

Node X:  $i_x = i_1 + i_2 = 8 + 6 = 14A$

⑤

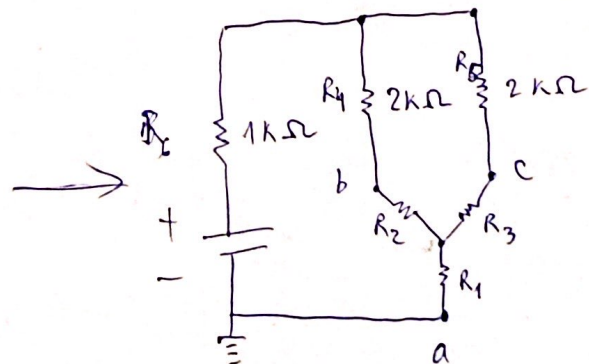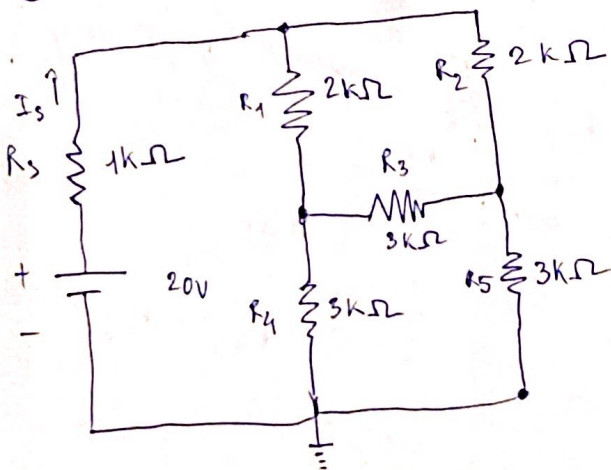


$R_1 = R_2 = R_3 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} = \frac{9}{9} = 1k\Omega$

$R_{eq} = 1 + [(2 + 1) // (2 + 1)] + 1 = 1 + 1.5 + 1 = 3.5k\Omega$


$I_s = \frac{U}{R} = \frac{20}{3.5} = 5.71mA$

2  
a)

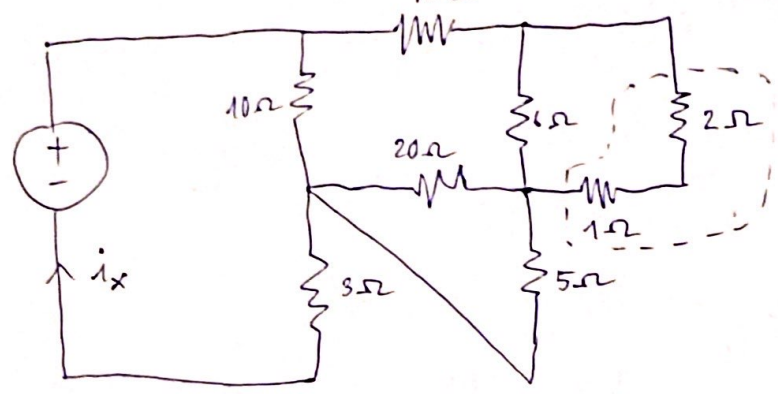

$$\rightarrow R_{1\Omega} + R_{2\Omega} = 3\Omega$$
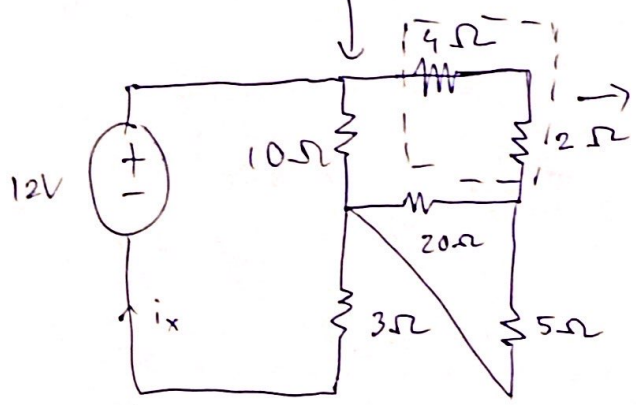
$$(R_{1\Omega} + R_{2\Omega}) \parallel R_{5\Omega} = \frac{3 \times 5}{3+5} = 1.875\Omega$$




$$\rightarrow R_{2\Omega} + R_{4\Omega} = 6\Omega$$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c} = \frac{5}{3} = 1.67\Omega$$

$$R_2 = \frac{50}{9} \approx 5.56\Omega$$

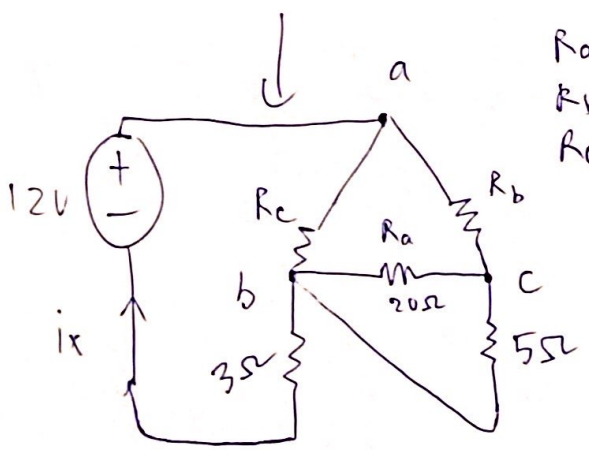
$$R_3 = \frac{10}{3} \approx 3.33\Omega$$



$$R_a = 20\Omega$$

$$R_b = 6\Omega$$


$$R_c = 10\Omega$$

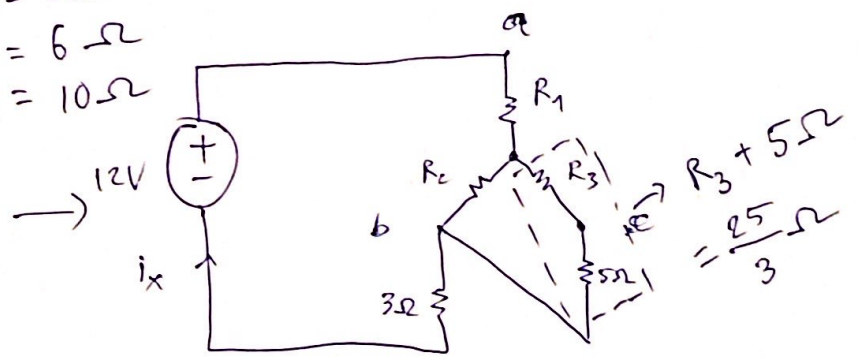

$$R_{eq} = 3 + R_1 + \left[ (R_2 \parallel \frac{25}{3}) \parallel 5 \right]$$

$$= 3 + \frac{5}{3} + 0 = 4.67\Omega$$

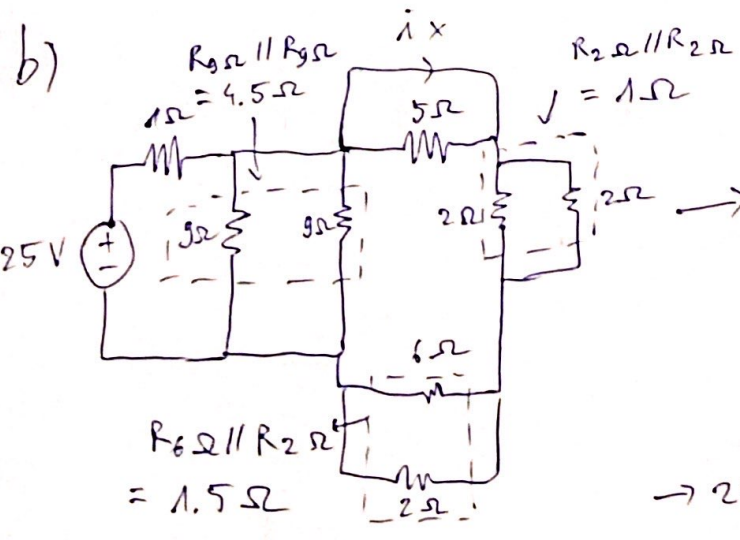
$$\Rightarrow i_x = \frac{U}{R_{eq}} = \frac{12}{4.67} = 2.57A$$





$$R_{9\Omega} \parallel R_{4.5\Omega} = 3\Omega$$

$$R_{2\Omega} \parallel R_{1\Omega} = 1\Omega$$
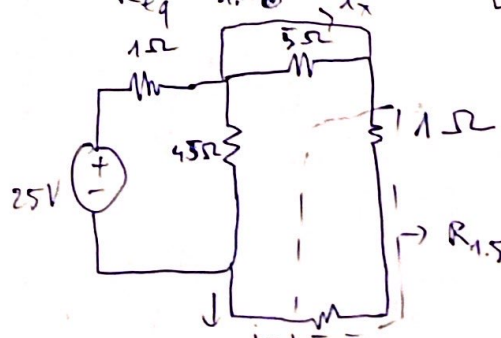
$$R_{6\Omega} \parallel R_{2\Omega} = 1.5\Omega$$


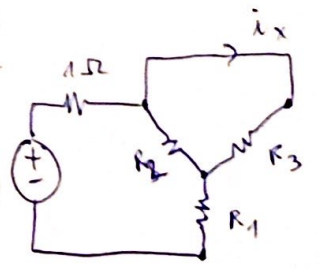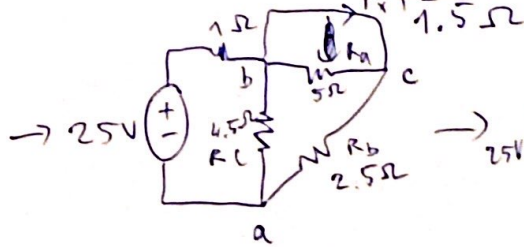
$$\rightarrow R_{1.5\Omega} + R_{1\Omega} = 2.5\Omega$$





$$\begin{cases} +5R_2 + 48R_3 + 48R_4 = 0 \\ 12R_2 + 88R_3 + 12R_4 = 0 \\ -80R_2 - 20R_3 - 20R_4 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
 R_2 + R_3 + R_4 &= 6250 - R_1 \\
 48(6250 - R_1) &= 100R_2 \quad (\Rightarrow R_2 = \frac{48(6250 - R_1)}{100}) \\
 12(6250 - R_1) &= 100R_3 \quad (\Rightarrow R_3 = \frac{12(6250 - R_1)}{100}) \\
 -20(6250 - R_1) &= 100R_4 \quad (\Rightarrow R_4 = \frac{-20(6250 - R_1)}{100})
 \end{aligned}$$

$$R_{eq} = \frac{U}{I} = \frac{100}{0.016} = 6250 \, \Omega$$

$$48 = 100 \frac{R_2 + R_3}{6250} \Rightarrow R_2 + R_3 = 3000 \, \Omega \Rightarrow \boxed{R_2 = 2250 \, \Omega}$$

$$12 = 100 \frac{R_3}{6250} \Rightarrow \boxed{R_3 = 750 \, \Omega}$$

$$-20 = 100 \frac{R_4}{6250} \Rightarrow \boxed{R_4 = 1250 \, \Omega}$$

$$R_1 = 6250 - 1250 - 750 - 2250 = \boxed{2000 \, \Omega}$$