

ANALOG ELECTRONICS

QUIZ#7.2

① a) $R = \frac{1}{\omega_o C} = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}} \approx 1.6 \text{ k}\Omega$


$$R_f = R_1 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = R_2 (2Q - 1) = 9 \text{ k}\Omega$$

b) Transfer function:

$$T(s) = \frac{s [2R_3 / (R_2 + R_3)] \omega_o}{s^2 + s [2R_2 / (R_2 + R_3)] \omega_o + \omega_o^2}$$

$$= \frac{a_1 s}{s^2 + s \frac{\omega_o}{Q} + \omega_o^2} = \frac{1.13 \times 10^5 s}{s^2 + 1.25 \times 10^4 s + 3.95 \times 10^9}$$

c) 

$$\omega_{L,H} = \omega_o \sqrt{1 + \frac{1}{4Q^2}} \mp \frac{\omega_o}{2Q}$$


$5.68 \times 10^4 \text{ rad/s}$
 $6.94 \times 10^4 \text{ rad/s}$

② a) $\omega_o^2 = \frac{1}{C_1 C_2 R_3 R_4} \Rightarrow C_2 = \frac{1}{C_1 R_3 R_4 \omega_o^2} \approx 2.89 \text{ nF}$

b) $BW = \frac{\omega_o}{Q} = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) \frac{1}{R_3} \approx 4 \times 10^4 \text{ rad/s}$

$$\Rightarrow Q = \frac{BW_o}{BW} \approx 1.57$$

c)

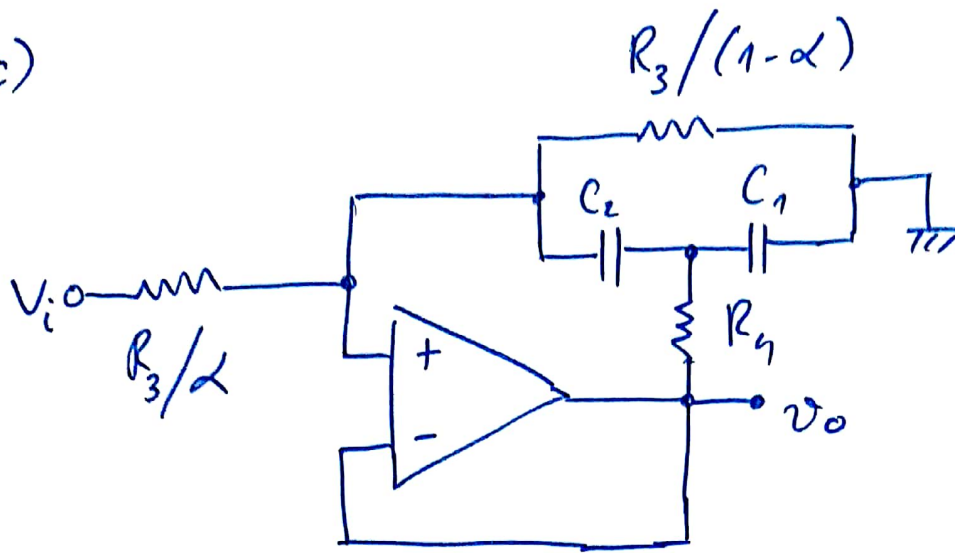

Inject to a component connected to gnd node.