
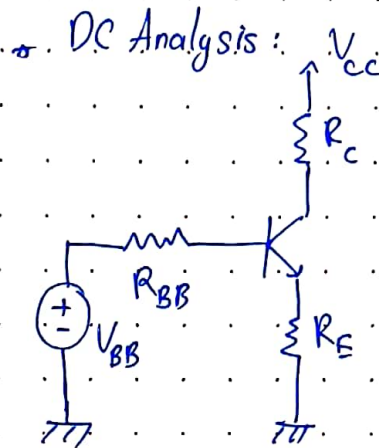


Analog Electronics

Quiz #1

Question 1.

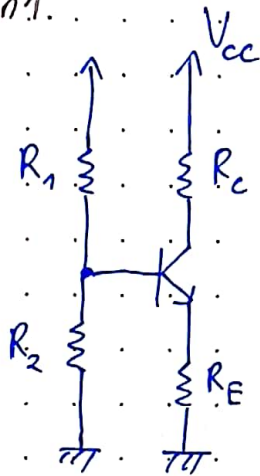

$$V_{BB} = \frac{V_{CC} R_2}{R_1 + R_2} = 5V; \quad R_{BB} = R_1 \parallel R_2 = 2.5k\Omega$$

a) Assume the BJT is active:

$$V_{BB} \approx I_{BQ} R_{BB} + V_{BE} + \beta I_{BQ} R_E$$

$$\Rightarrow 5V \approx I_{BQ} (2.5 + 100 \times 4.3) + 0.7$$

$$\Rightarrow I_{BQ} \approx 0.01mA$$

$$\Rightarrow I_{CQ} = \beta I_{BQ} = 1mA$$

$$b) \quad V_{CEQ} \approx V_{CC} - I_{CQ}(R_C + R_E) = 5.7V > 0.2V \Rightarrow \text{Correct assumption}$$

$$c) \quad g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} = 0.04A/V = 40mA/V$$

$$d) \quad r_{\pi} = \beta / g_m = 2.5k\Omega$$

$$e) \quad r_e = \frac{r_{\pi}}{\beta + 1} \approx 25\Omega$$

Question 2.

1. For MOSFET, saturation mode is used for amplification.


$$2. I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$\Rightarrow 0.64 = \frac{1}{2} \times 1.28 \times (V_{GS} - 1)^2$$


$$\Leftrightarrow \begin{cases} V_{GS} = 2V \\ V_{GS} = 0V \end{cases} \Rightarrow V_{GS} = 2V$$

$$g_m = \frac{2I_D}{V_{ov}} = \frac{2 \times 0.64 \text{ mA}}{V_{GS} - V_t} = 1.28 \text{ mA/V}$$


$$3. r_o = \frac{V_A}{I_D} = \frac{200 \text{ V}}{0.64 \text{ mA}} \approx 312.5 \text{ k}\Omega$$

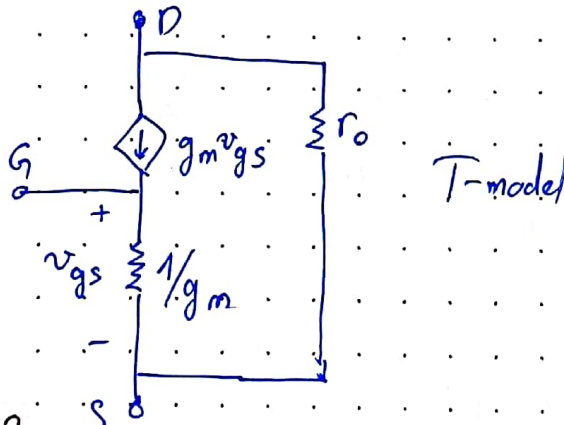

Question 3.

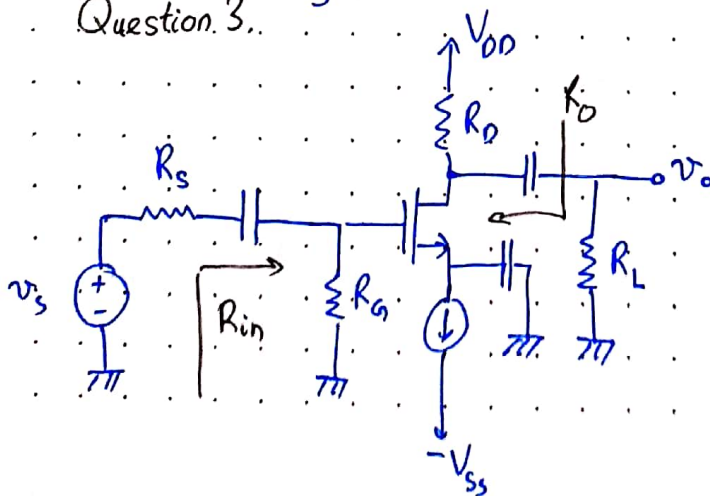

* DC analysis

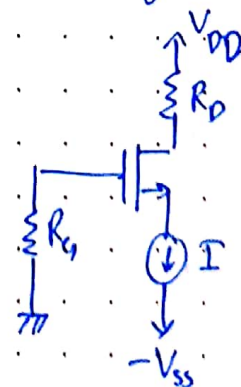

$$a) \quad I_D = \frac{1}{2} \mu_n C_{ox} \frac{W}{L} (V_{GS} - V_t)^2$$

$$\Rightarrow 1 = \frac{1}{2} \cdot 1.28 (V_{GS} - 1)^2 \Rightarrow \begin{cases} V_{GS} = 2.25V \\ V_{GS} = -0.25V \end{cases}$$


$$\Rightarrow V_{GS} = 2.25V \Rightarrow V_S = 0 - 2.25 = -2.25V$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D - V_S = 12 - 1 \times 4 + 2.25 = 10.25V$$


$$g_m = \frac{2I_D}{V_{OV}} = \frac{2I_D}{V_{GS} - V_t} = \frac{2 \times 1}{1.25} = 1.6 \text{ mA/V}$$

b) AC analysis.

(Ignore r_o)

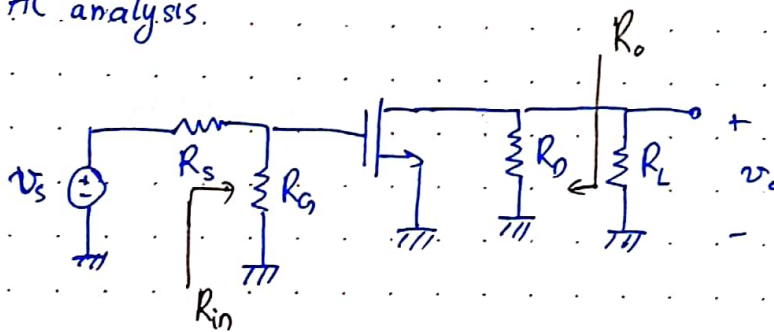

* Small signal equivalent circuit:

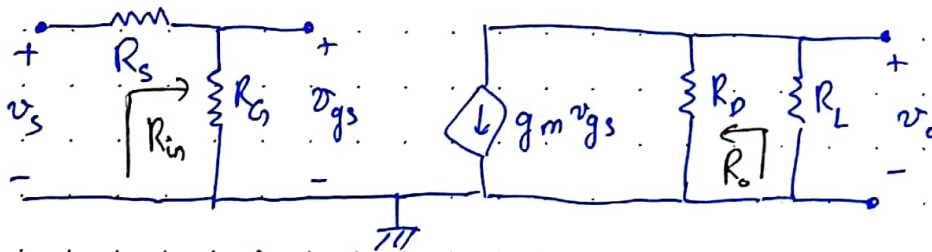

$$c) \quad R_{in} = R_G = 500 \text{ k}\Omega$$

$$R_o = R_D = 4 \text{ k}\Omega$$

$$d) \quad \begin{cases} v_{gs} = v_s \frac{R_G}{R_s + R_G} = \frac{25}{26} v_s \\ v_o = -g_m v_{gs} R_D \parallel R_L = -1.6 v_{gs} (4 \parallel 1) = -1.28 v_{gs} \end{cases}$$

$$\Rightarrow v_o/v_s \approx -1.23$$