

Analog Electronics

HW #4.

①

$$\epsilon = \sqrt{10^{A_{\max}/10} - 1} = \sqrt{10^{3/10} - 1} \approx 1$$


$$A(\omega = \omega_s) \text{ (dB)} = 10 \log \left[1 + \epsilon^2 \left(\frac{\omega_s}{\omega_p} \right)^{2N} \right]$$

$$= 10 \log \left[1 + \left(\frac{16}{8} \right)^{2N} \right]$$

$$= 10 \log [1 + 4^N]$$

$$A(\omega_s) \geq A_{\min} = 24 \text{ dB.} \quad \begin{cases} N=3 \rightarrow A(\omega_s) \approx 18.13 \text{ dB} \\ N=4 \rightarrow A(\omega_s) = 24.1 \text{ dB} \end{cases}$$

\Rightarrow Choose $N=4$.

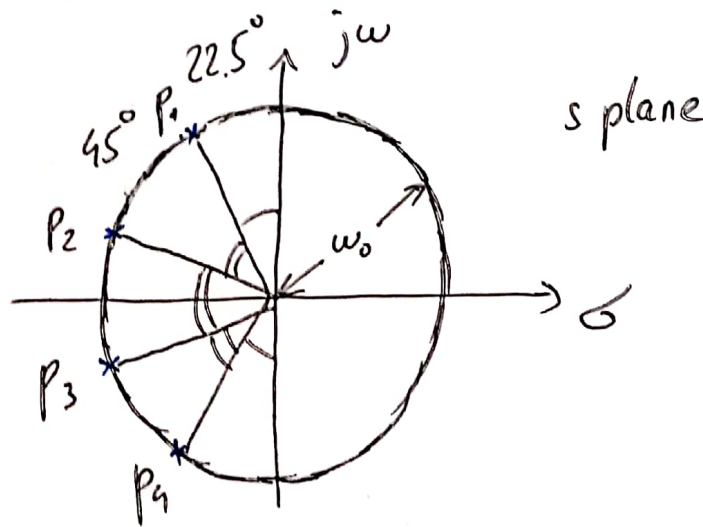

$$\text{Poles have same frequency } \omega_o = \omega_p \left(\frac{1}{\epsilon} \right)^{1/N}$$

$$= 2\pi \times 8 \times 10^3 \times 1^{1/4}$$

$$\approx 5 \times 10^4 \text{ rad/s}$$

$$P_{1,4} = \omega_o (-\cos 67.5^\circ \pm j \sin 67.5^\circ) = \omega_o (-0.38 \pm j 0.92)$$

$$P_{2,3} = \omega_o (-\cos 22.5^\circ \pm j \sin 22.5^\circ) = \omega_o (-0.92 \pm j 0.38)$$

$$T(s) = \frac{K\omega_0^N}{(s-p_1)\dots(s-p_N)} = \frac{\omega_0^4}{(s^2+s0.76\omega_0+\omega_0^2)(s^2+s1.84\omega_0+\omega_0^2)}$$


• Attenuation at $f_1 = 24 \text{ kHz}$

$$|T(j\omega_1)| \text{ (dB)} = 20 \log \left| \frac{1}{\sqrt{1 + \epsilon^2 \left(\frac{\omega_1}{\omega_p} \right)^{2N}}} \right|$$


$$= 20 \log \left| \frac{1}{\sqrt{1 + 3^8}} \right| \approx -38 \text{ dB}$$

②

• AC equivalent circuit.

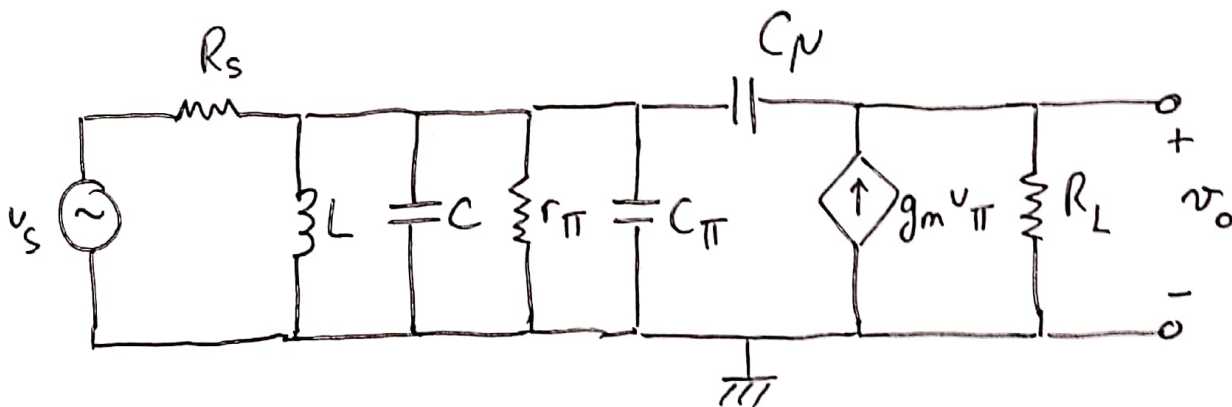

• Using Miller effect :

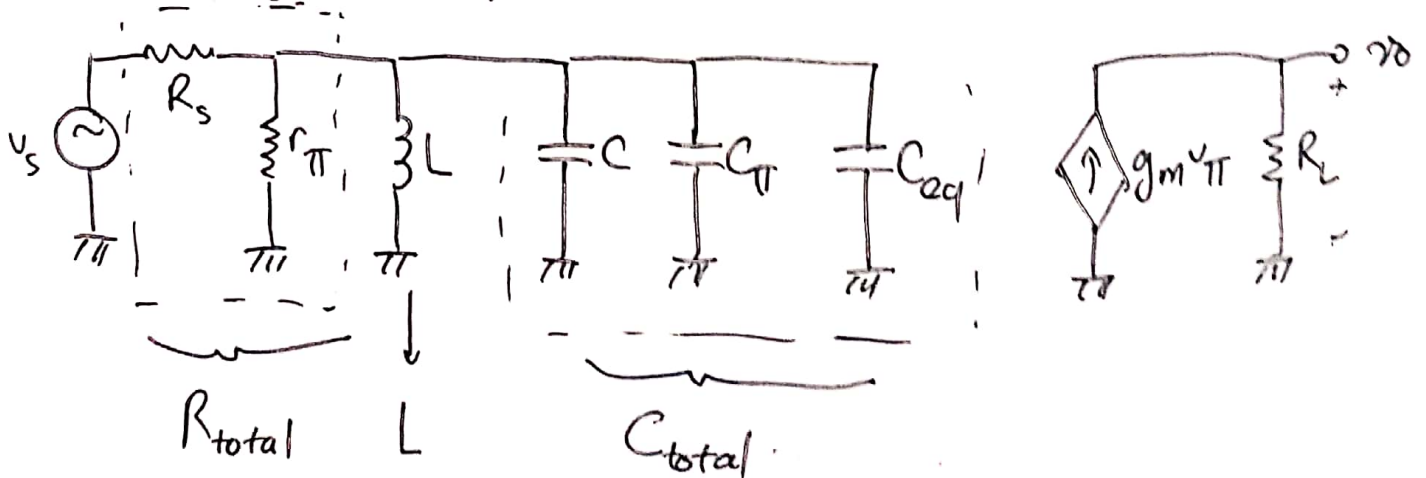

$$g_m = \frac{I_C}{V_T} = \frac{1^{mA}}{25^{mV}} = 0.04 \text{ (A/V)}$$

$$C_{eq} = C_\mu (1 + g_m R_L) = 0.6^P (1 + 0.04 \times 4^k) = 96.6 \text{ (pF)}$$

$$C_{total} = C_\pi + C + C_{eq} = 12^P + 100^P + 96.6^P = 208.6 \text{ (pF)}$$

$$R_{total} = R_s \parallel r_\pi = 8^k \parallel 2.5^k \approx 1.9 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

$$\text{, with } r_\pi = \frac{\beta}{g_m} = \frac{100}{0.04} = 2.5 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

$$\omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC_{total}}} = \frac{1}{\sqrt{1^N \times 208.6^P}} \approx 70 \times 10^6 \text{ (rad/s)}$$

$$Q = \omega_o R_{total} C_{total} = 70 \times 10^6 \times 1.9^k \times 208.6^P \approx 27.74$$

$$\text{3-dB BW} = \frac{\omega_o}{Q} = \frac{70 \times 10^6}{27.74} \approx 2.52 \times 10^6 \text{ (rad/s)}$$

$$A_M = \left| \frac{V_o}{V_s} \right|_{\omega=\omega_o} = \frac{r_\pi}{R_s + r_\pi} (g_m R_L)$$

$$= \frac{2.5^k}{8^k + 2.5^k} 0.04 \times 4^k \approx 38$$


$$\textcircled{3} \quad f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \Rightarrow R = \frac{1}{2\pi f_0 C} = \frac{1}{2\pi \times 10^4 \times 10^{-8}} \approx 1.6 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

$$\text{Let } R_f = R_1 = 1 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

$$Q = \frac{\omega_0}{BW} = \frac{10^4}{500} = 20$$

$$\frac{R_3}{R_2} = 2Q - 1 = 39. \text{ Let } R_2 = 2 \text{ (k}\Omega\text{)} \Rightarrow R_3 = 78 \text{ (k}\Omega\text{)}$$

$$K = 2 - \frac{1}{Q} = 1.95$$

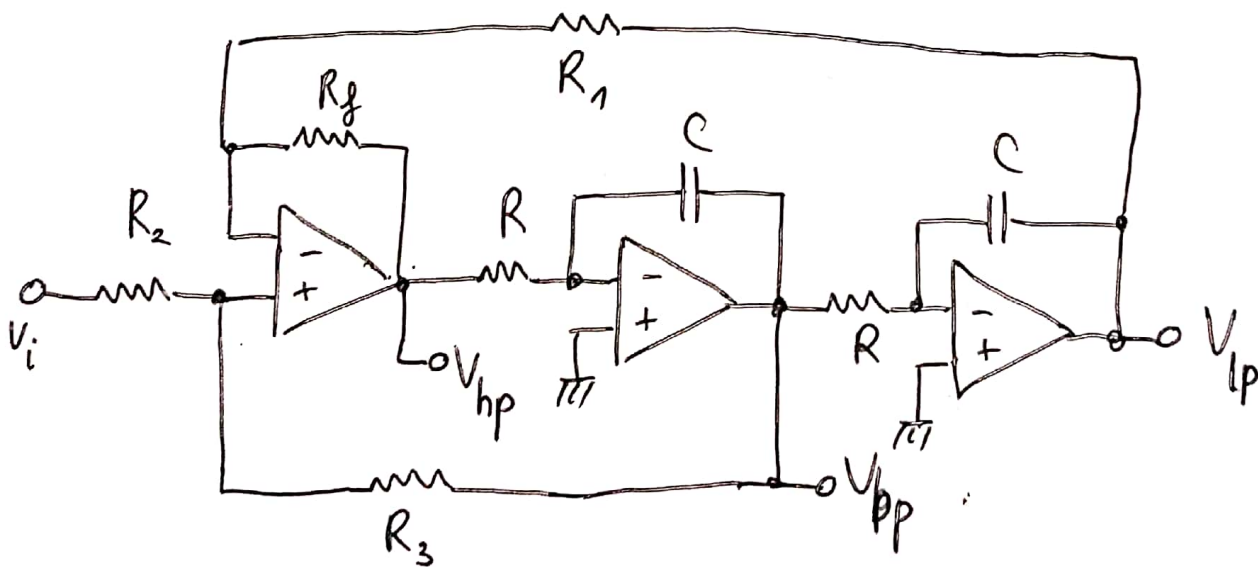

$$R_f = R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 2 \text{ k}\Omega$$

$$R_3 = 39 \text{ k}\Omega$$

$$C = 10 \text{ nF}$$