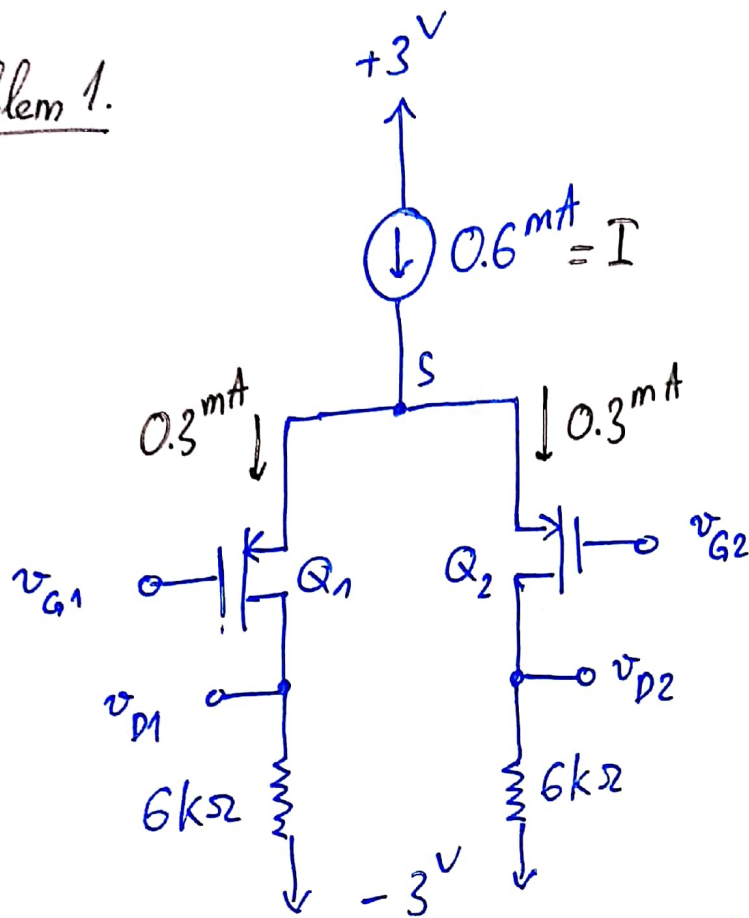


# Analogy Electronics

## Homework #2

### Problem 1.



$$a) I_D = \frac{1}{2} k_p \left( \frac{W}{L} \right) V_{ov}^2 \Leftrightarrow \frac{I}{2} = \frac{1}{2} k_p \left( \frac{W}{L} \right) V_{ov}^2$$

$$\Leftrightarrow V_{ov}^2 = \frac{0.6}{6} = 0.1$$

$$\Leftrightarrow |V_{ov}| = 0.32 \text{ (V)} = |V_{ov1}| = |V_{ov2}|$$

$$V_{SG1} = V_{SG2} = |V_{ov}| + |V_{tp}| = 0.32 + 0.8 = 1.12 \text{ (V)}$$

$$V_{D1} = V_{D2} = -3 + I_D \times 6^k = -3 + 0.3 \times 6 = -1.2 \text{ (V)}$$

$$V_S = V_{SG1} + V_{G1} = 1.12 + 0 = 1.12 \text{ (V)}$$

b) In order for  $Q_1$  and  $Q_2$  to operate in saturation mode

$$V_{SD} \geq |V_{ov}| \Leftrightarrow V_{DG} \leq |V_{tp}|$$

$$\Leftrightarrow V_D - V_{CM} \leq |V_{tp}|$$

$$\Leftrightarrow -1.2 - 0.8 \leq V_{CM}$$

$$\Leftrightarrow V_{CM \min} \geq -2V$$

$$\bullet V_{CM} = V_G = V_{DD} - V_{CS} + V_{GS}$$

$$\Rightarrow V_{CM \max} = V_{DD} - V_{CS \min} + V_{GS}$$


$$\Leftrightarrow V_{CM \max} = 3 - 0.5 - 1.12$$

$$\Leftrightarrow V_{CM \max} = 1.38V$$

$$\text{Therefore, } V_{CM} \in [-2V, 1.38V]$$

Problem 2:

+ Small-signal equivalent half-circuit:

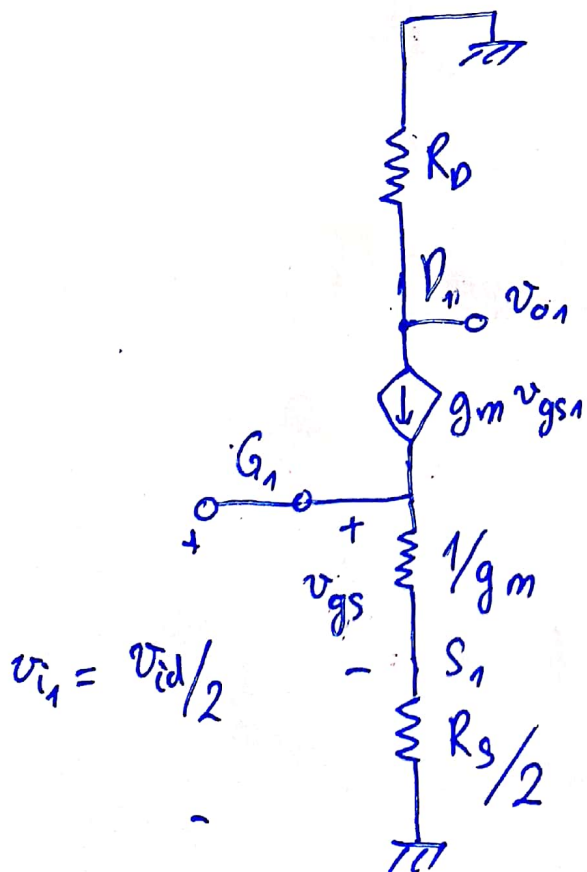

$$v_{gs1} = v_{i1} \frac{1/g_m}{1/g_m + R_s/2} = \frac{v_{i1}}{1 + g_m R_s/2}$$

$$v_{o1} = -g_m v_{gs1} R_D$$


$$A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{-v_{o1}}{v_{i1}} = \frac{g_m R_D}{1 + g_m R_s/2}$$

$$\bullet R_s = 0 \Rightarrow A_d = g_m R_D$$

• For  $A_d$  to be reduced by half

$$1 + g_m \frac{R_s}{2} = 2 \Leftrightarrow R_s = \frac{2}{g_m}$$

### Problem 3 :

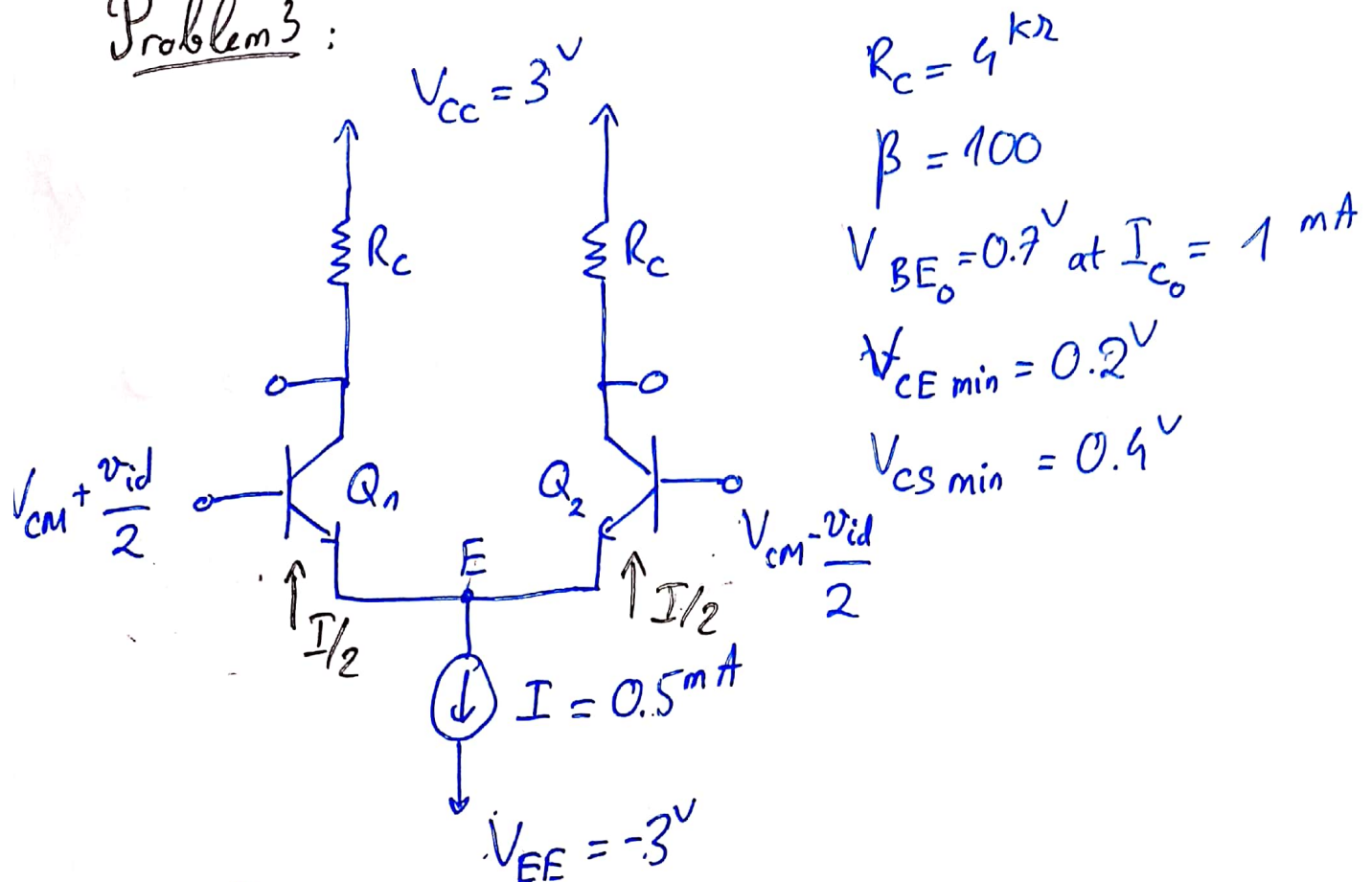

• We have :

$$i_C = I_S e^{V_{BE}/V_T} \Rightarrow V_{BE0} - V_{BE} \approx V_T \ln \frac{i_C}{I/2}$$

$$\Rightarrow V_{BE} \approx 0.7 - 0.025 \ln \frac{1}{0.25}$$

$$\Rightarrow V_{BE} \approx 0.68V$$

• For the current source to function properly:  $V_{CSmin} = 0.4V$

$$\begin{cases} V_E = V_{CM} - V_{BE} = V_{CM} - 0.68 \\ V_E = V_{EE} + V_{CS} = -3 + V_{CS} \end{cases}$$

$$\Rightarrow V_{CMmin} = -2.32 + V_{CSmin} = -2.32 + 0.4 = -1.92V$$

• For the BJT to work in active region:

$$V_{CEmin} = 0.2V \approx V_{CC} - \frac{I}{2} R_C - V_{Emax}$$

$$\Rightarrow 0.2 = 3 - 0.25 \times 4 - V_{CMmax} + 0.68$$

$$\Rightarrow V_{CMmax} = 2.48V$$

Therefore,  $V_{cm} \in [-1.92^V, 2.48^V]$

• Differential half-circuit: equivalent

$$g_m = \frac{I_c}{V_T} \approx \frac{0.25^{mA}}{25^{mV}} = 0.01 (A/V)$$

$$A_d = \frac{v_{od}}{v_{id}} = \frac{v_{o2} - v_{o1}}{v_{id}} = g_m R_c \approx 40$$

