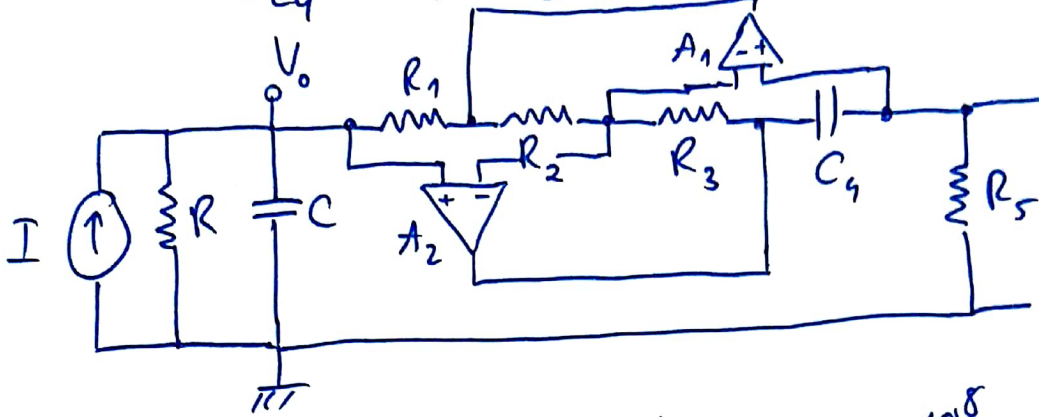


# ANALOG ELECTRONICS

## QUIZ # 7.1

① Choose  $C_4 = 100 \text{ pF}$ ,  $R_1 = R_3 = R_5 = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_2 = 10 \Omega$

$$L_{eq} = C_4 R_1 R_3 R_5 / R_2 = 10 \text{ mH}$$




$$a) T(s) = \frac{V_o}{I} = Z_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} + sC} = \frac{10^8 s}{s^2 + 10^4 s + 10^{10}}$$

$$b) \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 100 \text{ krad/s}$$

$$c) Q = \omega_0 RC = 10$$

$$d) BW = \frac{1}{RC} = 10 \text{ krad/s}$$

② First order RL high pass filter

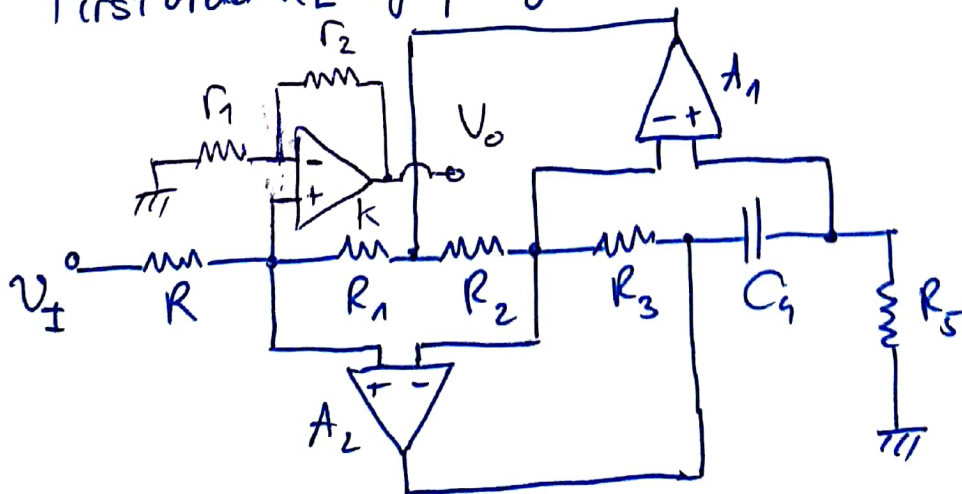

$$\omega_{3dB} = 10 \text{ krad/s} = \frac{R}{L} \Rightarrow L = 0.01 \text{ (H)}$$

$$L_{eq} = R_1 R_3 R_5 C_4 / R_2 \Rightarrow \begin{cases} C_4 = 1 \mu\text{F} \\ R_1 = R_3 = R_5 = 100 \Omega \\ R_2 = 100 \Omega \end{cases}$$

$$\text{non-inverting amplifier} \rightarrow K = 1 + \frac{r_2}{r_1} = 5$$

$$\Rightarrow \text{Choose } \begin{cases} r_2 = 400 \Omega \\ r_1 = 100 \Omega \end{cases}$$

$r_2$  is series of 4 - 100  $\Omega$  resistors